
 


NAND

 

2 transistors




(circuit élémentaire)


a	b	out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

```
def op_nand(a,b):  
    return ((1,1),(1,0))[a][b]
```

NOT

 


2 transistors

 


a	out
0	1
1	0

```
def op_not(a):  
    return op_nand(a, a)
```

AND

 


4 transistors

 


a	b	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

```
def op_and(a,b):  
    return op_not(op_nand(a,b))
```

OR

 


6 transistors

 


a	b	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

```
def op_or(a,b):  
    return op_nand(op_not(a),op_not(b))
```

XOR

 


18 transistors

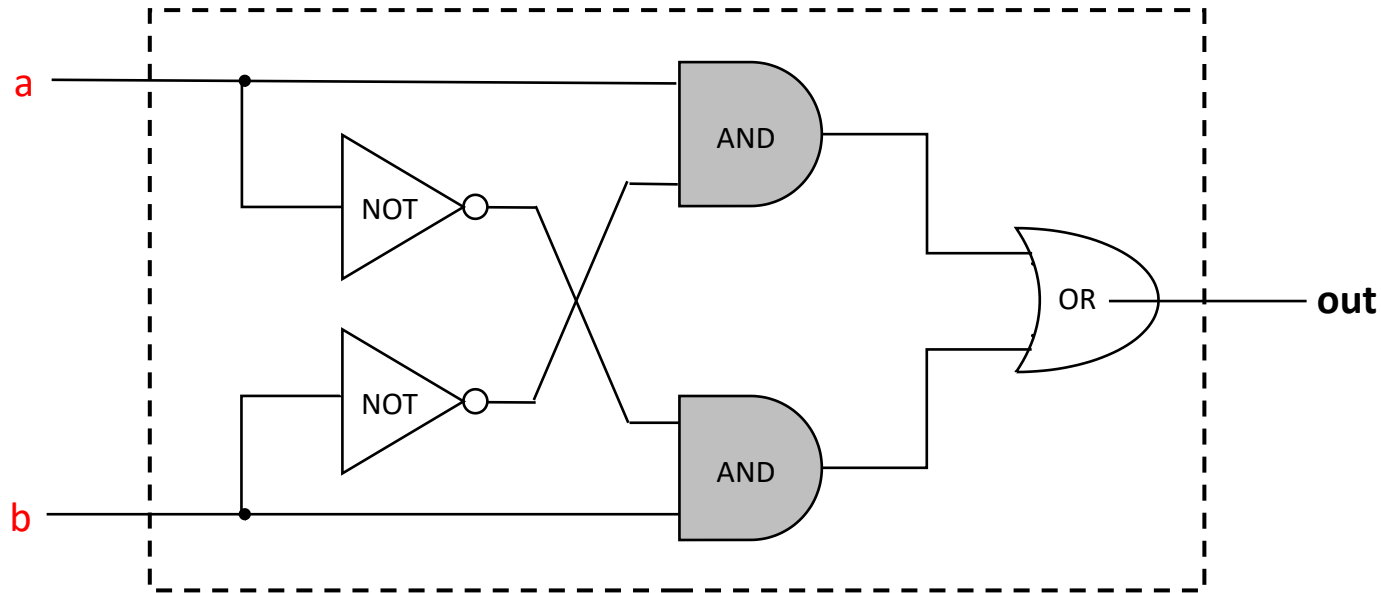


a	b	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

```
def op_xor(a,b):  
    return op_or(op_and(a,op_not(b)),op_and(op_not(a),b))
```

MUX

 

16 transistors

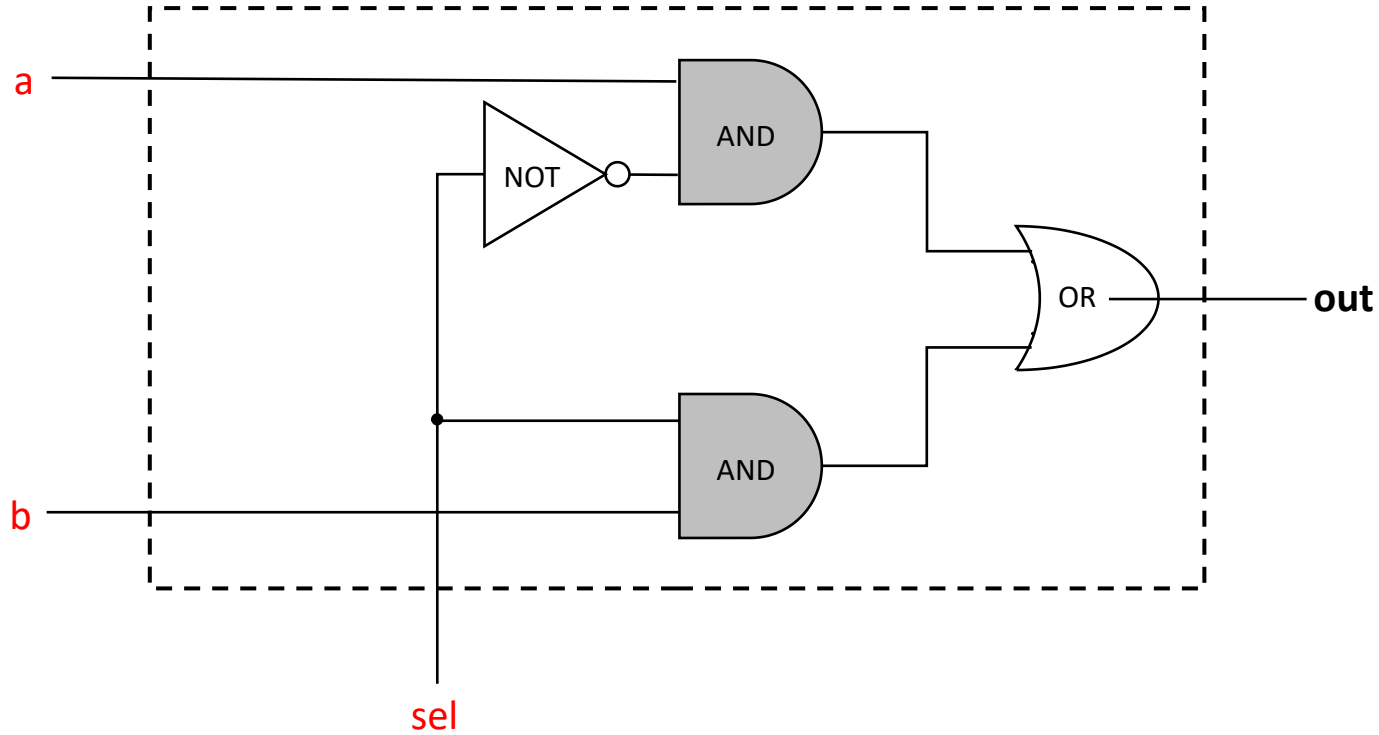


a	b	sel	out
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

≈


sel	out
0	a
1	b

```
def op_mux(sel, a, b):  
    return op_or(op_and(a, op_not(sel)), op_and(b, sel))
```

DMUX

 

10 transistors

 


in	sel	a	b
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

≈


sel	a	b
0	in	0
1	0	in

```
def op_dmux(sel, inp):  
    return op_and(op_not(sel), inp), op_and(sel, inp)
```

DMUX4WAY

 

30 transistors

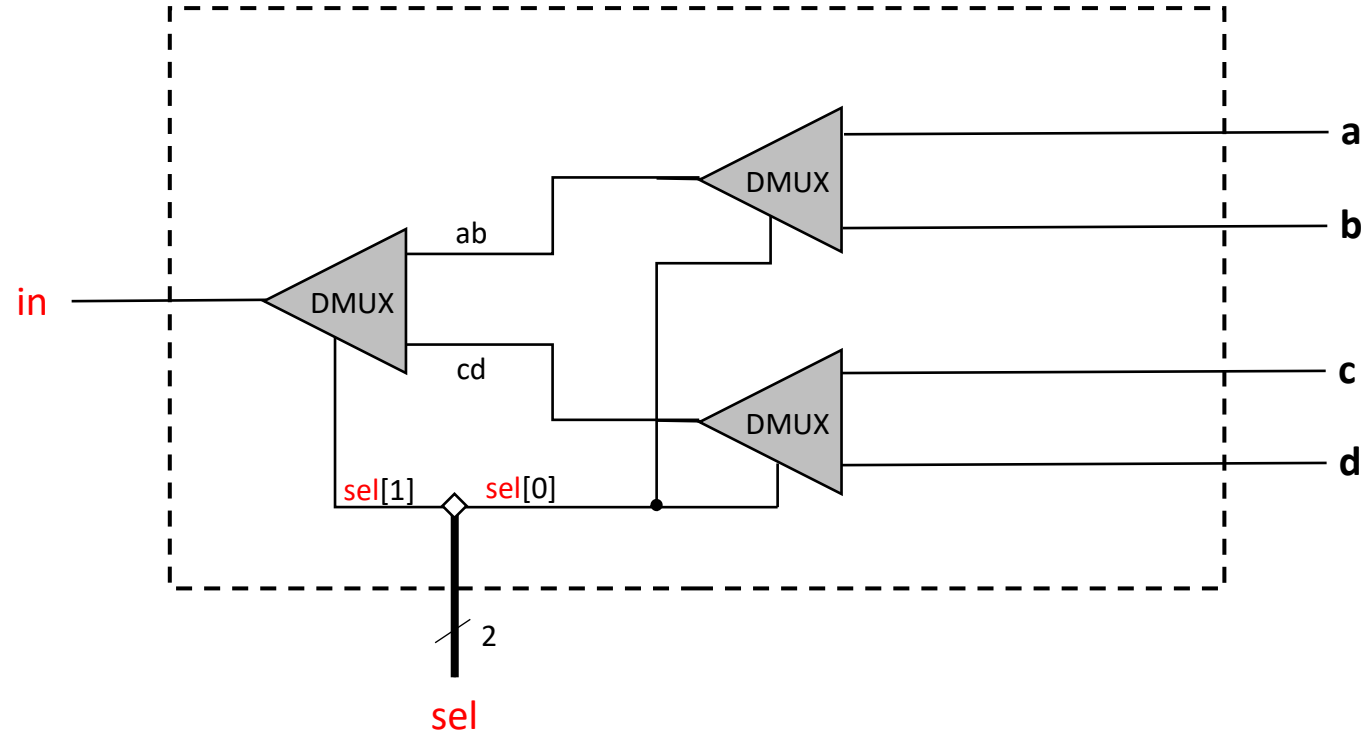


in	sel	a	b	c	d
0	00	0	0	0	0
0	01	0	0	0	0
0	10	0	0	0	0
0	11	0	0	0	0
1	00	1	0	0	0
1	01	0	1	0	0
1	10	0	0	1	0
1	11	0	0	0	1

≈


sel	a	b	c	d
00	in	0	0	0
01	0	in	0	0
10	0	0	in	0
11	0	0	0	in

```
def op_dmux4way(sel, inp):
    ab, cd = op_dmux(sel[1], inp)
    return op_dmux(sel[0], ab) + op_dmux(sel[0], cd)
```


HALF ADDER

 


22 transistors

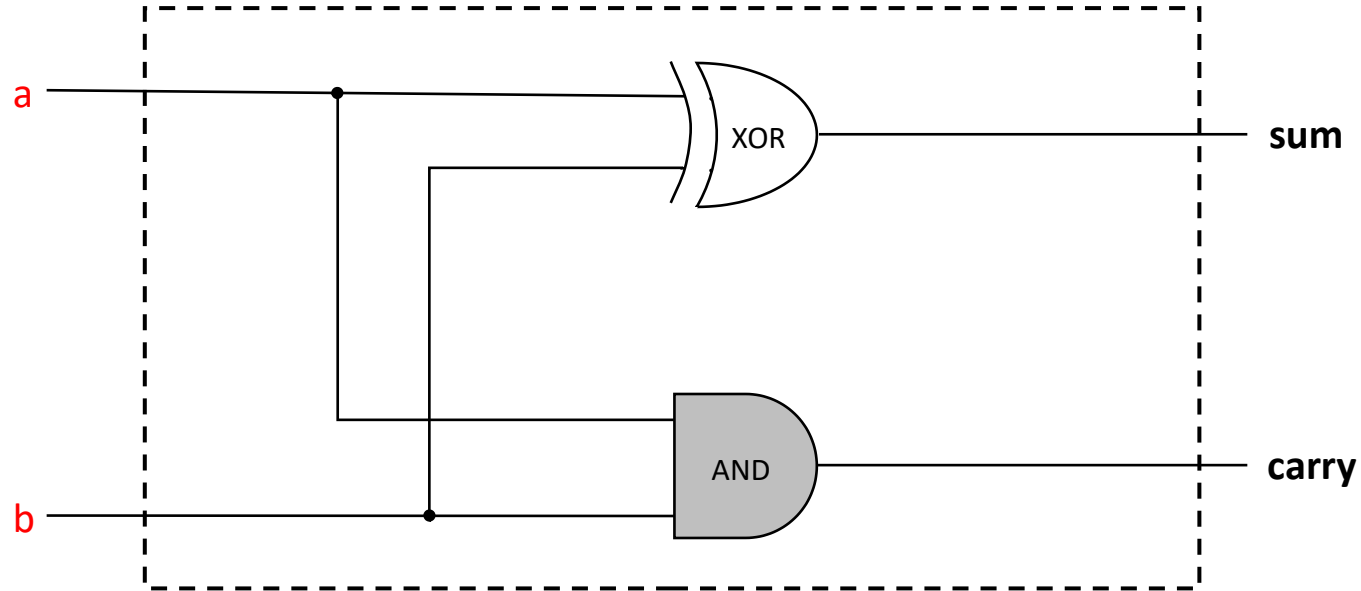


a	b	sum	carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

```
def op_halfadder(a,b):  
    return op_xor(a,b),op_and(a,b)
```

FULL ADDER

 


50 transistors

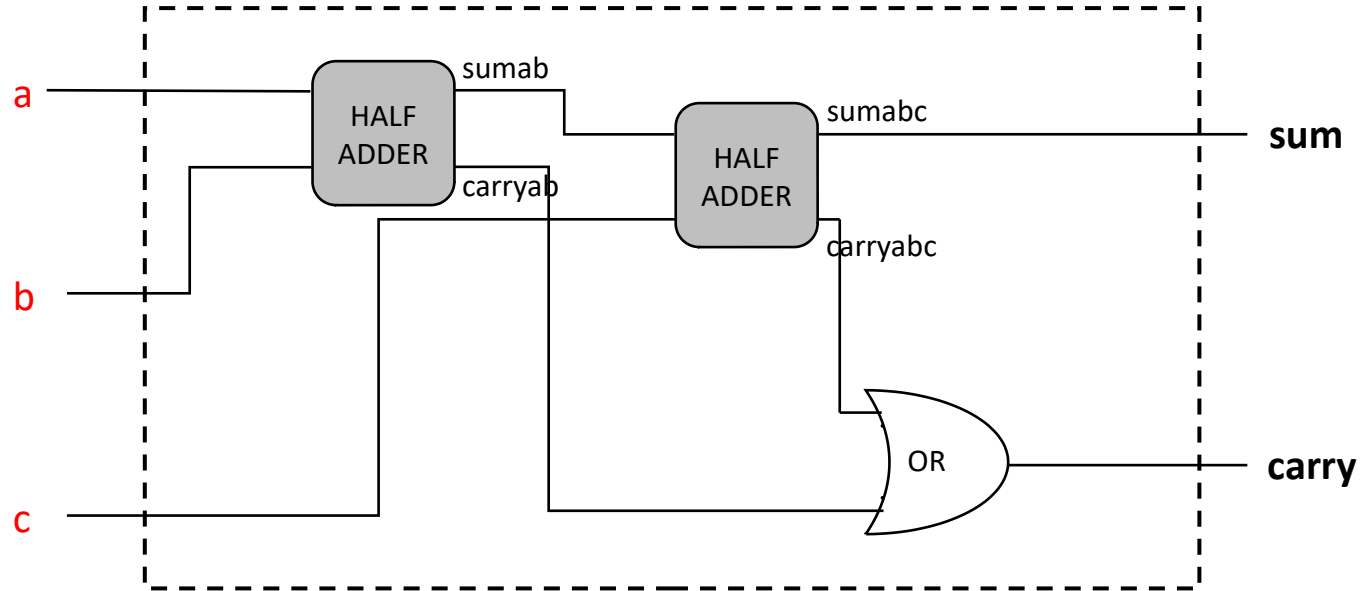


a	b	c	sum	carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

```
def op_fulladder(a,b,c):  
    sumab,carryab = op_halfadder(a,b)  
    sumabc,carryabc = op_halfadder(sumab,c)  
    return sumabc,op_or(carryab,carryabc)
```

NOT16

 


32 transistors

 


```
def op_not16(A):  
    return tuple(op_not(a) for a in A)
```

AND16

 


64 transistors

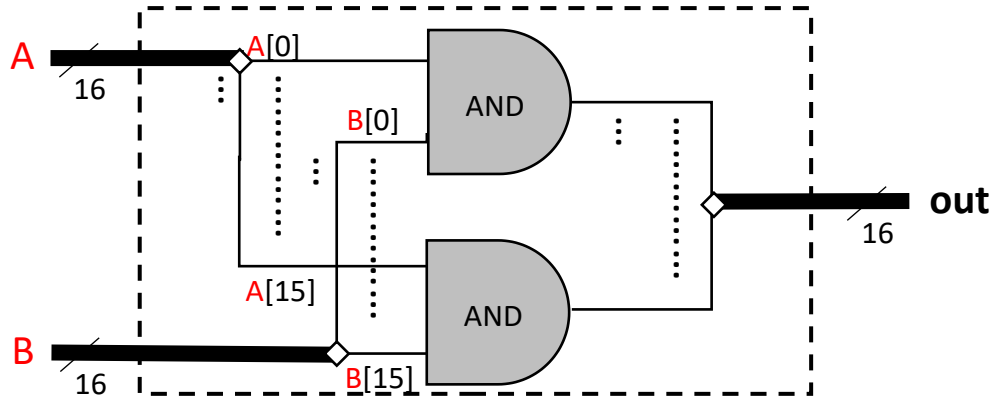


```
def op_and16(A,B):  
    return tuple(op_and(a,b) for a,b in zip(A,B))
```

OR16

 


96 transistors

 


```
def op_or16(A,B):  
    return tuple(op_or(a,b) for a,b in zip(A,B))
```

OR16WAY

 


96 transistors

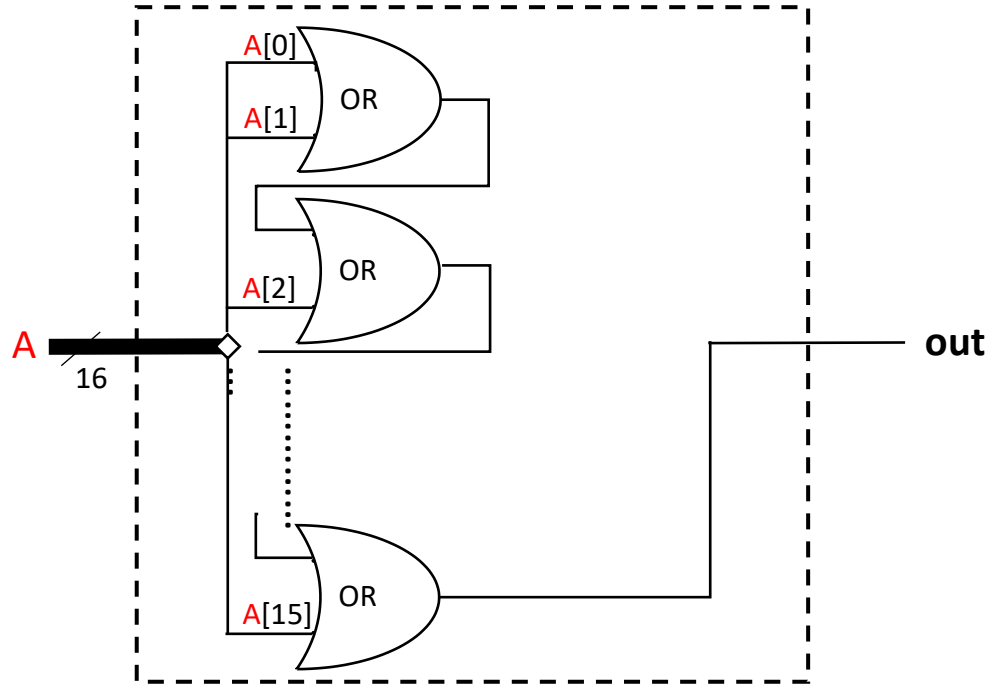


```
def op_or16way(A):  
    return reduce(op_or, A)
```

MUX16

 


256 transistors

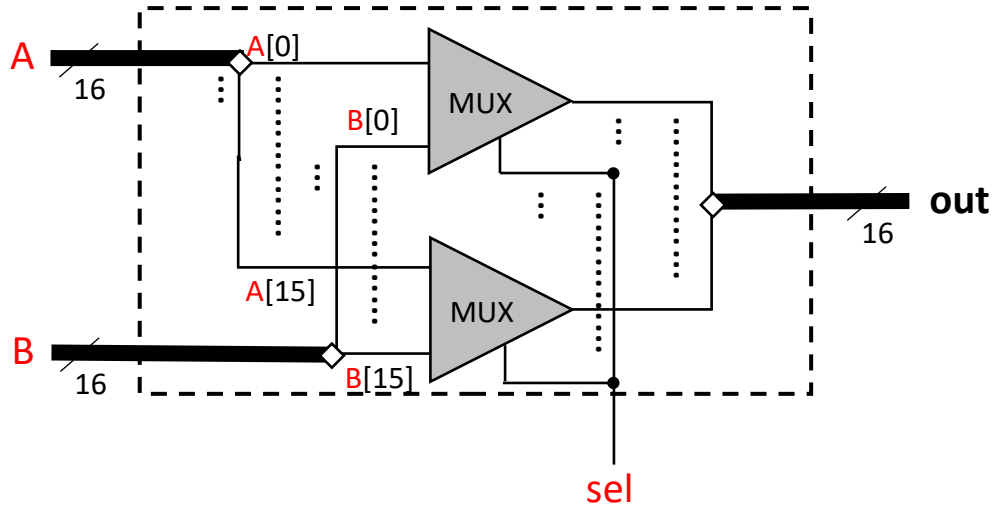


```
def op_mux16(sel,A,B):  
    return tuple(op_mux(sel,a,b) for a,b in zip(A,B))
```


MUX4WAY16

 


768 transistors

 


```
def op_mux4way16(sel,A,B,C,D):  
    return op_mux16(sel[1],op_mux16(sel[0],A,B),op_mux16(sel[0],C,D))
```

MUX8WAY16

 


1792 transistors

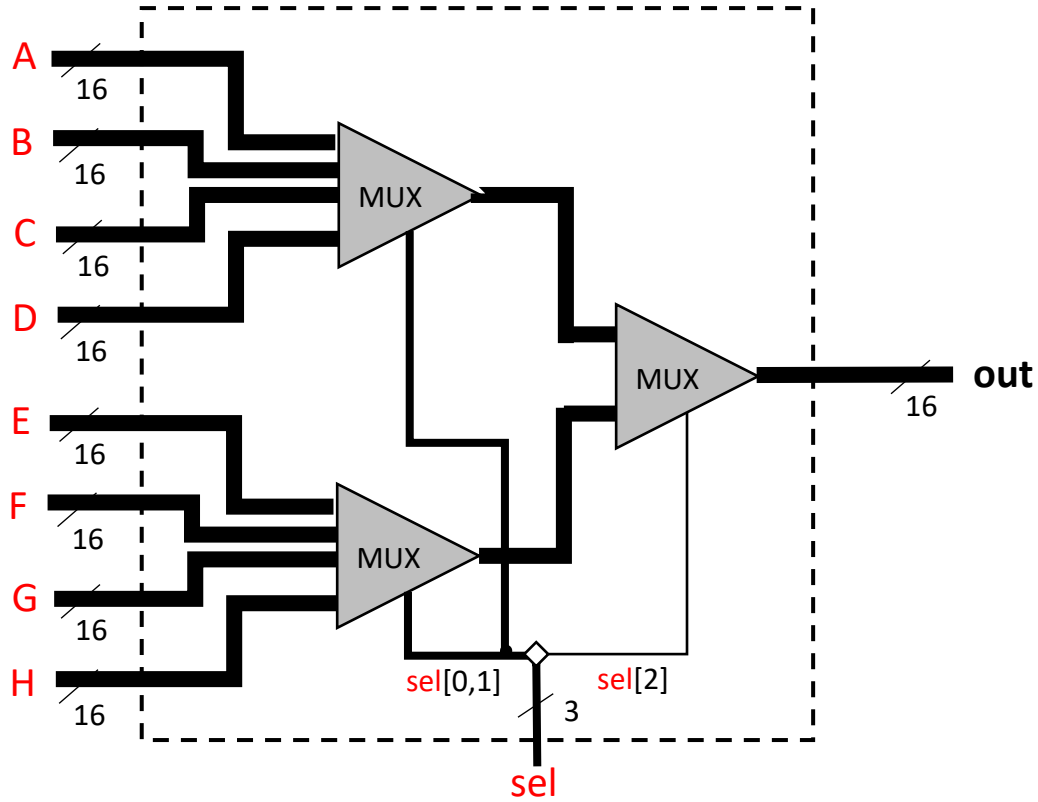


```
def op_mux8way16(sel, A, B, C, D, E, F, G, H):  
    return op_mux16(sel[2], op_mux4way16(sel[:2], A, B, C, D), op_mux4way16(sel[:2], E, F, G, H))
```

ADD16

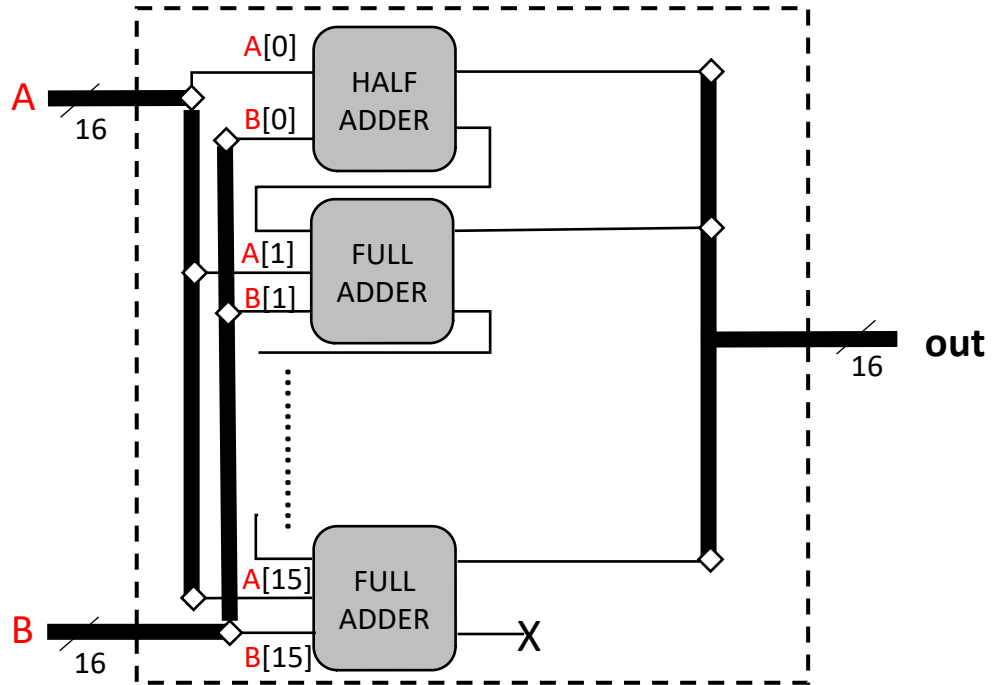


```
def op_add16(A,B):  
    r = 0  
    return tuple(outs[0] for a,b in zip(A,B) if (outs:=op_fulladder(a,b,r), r:=outs[1]))
```

INC16

 



352 transistors

 

```
def op_inc16(A):  
    r = 1  
    return tuple(outs[0] for a in A if (outs:=op_halfadder(a,r), r:=outs[1]))
```


ALU

2594 transistors

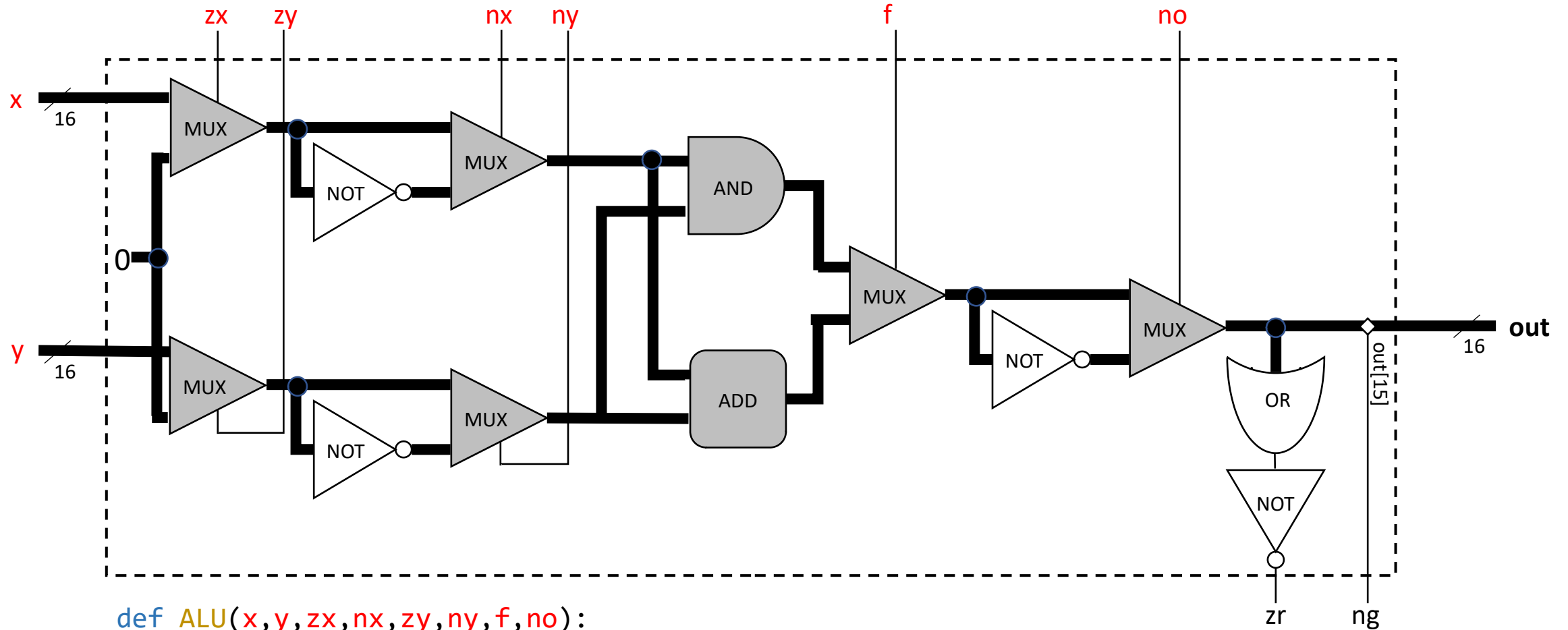 

```
def ALU(x,y,zx,nx,zy,ny,f,no):
    ...
    return out,zr,ng
```

ALU

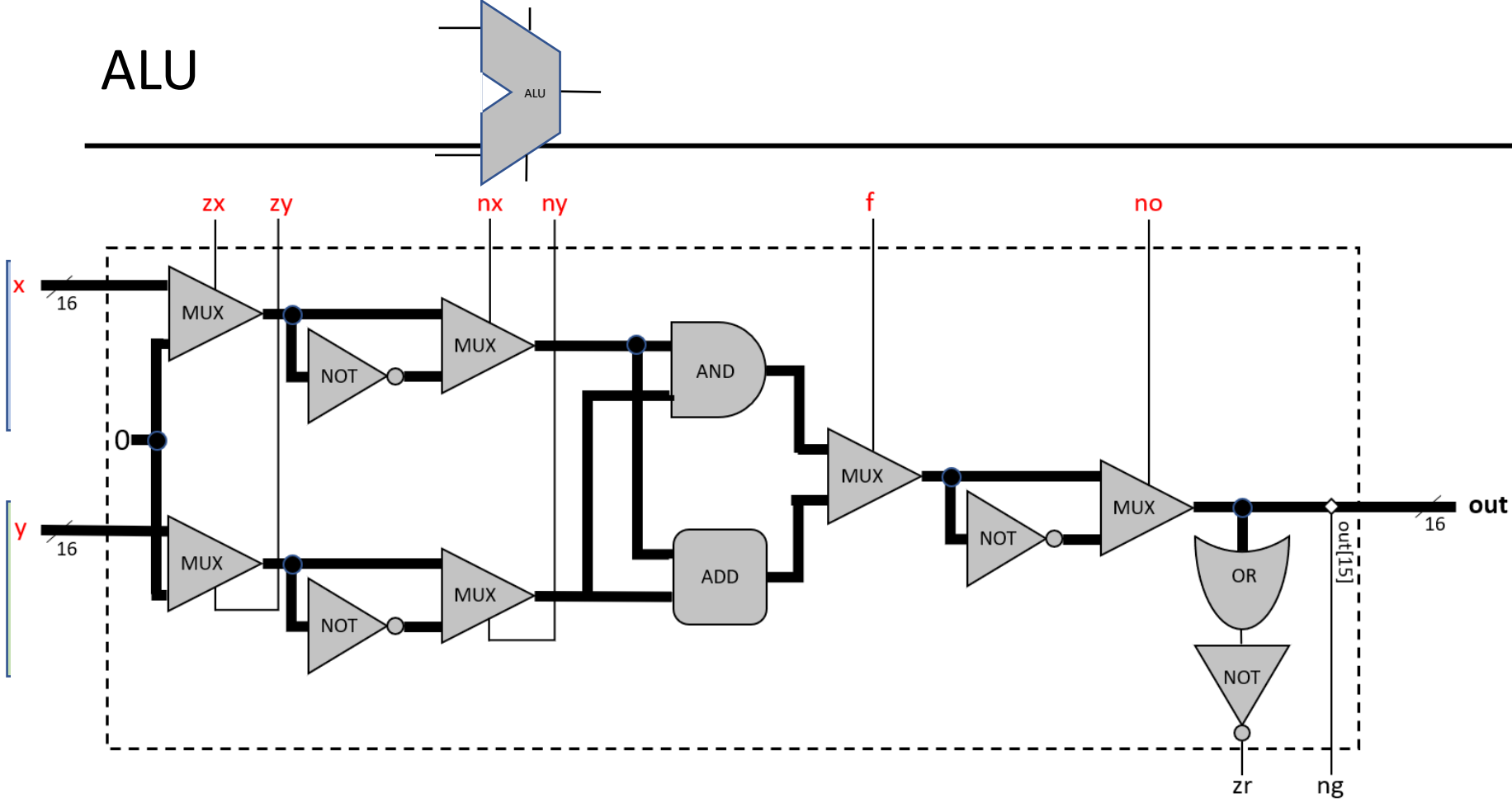


zx	nx	zy	ny	f	no	out
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	-1
0	0	1	1	0	0	x
1	1	0	0	0	0	y
0	0	1	1	0	1	!x
1	1	0	0	0	1	!y
0	0	1	1	1	1	-x
1	1	0	0	1	1	-y
0	1	1	1	1	1	x+1
1	1	0	1	1	1	y+1
0	0	1	1	1	0	x-1
1	1	0	0	1	0	y-1
0	0	0	0	1	0	x+y
0	1	0	0	1	1	x-y
0	0	0	1	1	1	y-x
0	0	0	0	0	0	x&y
0	1	0	1	0	1	x y

≈


Préparer x		Préparer y		Choisir opération	Préparer out			
zx	nx	zy	ny	f	no	out	zr	ng
if zx: x=0	if nx: x=!x	if zy: y=0	if ny: y=!y	if f: out=x+y else: out=x&y	if no: out=!out	out	out==0	out<0

ALU

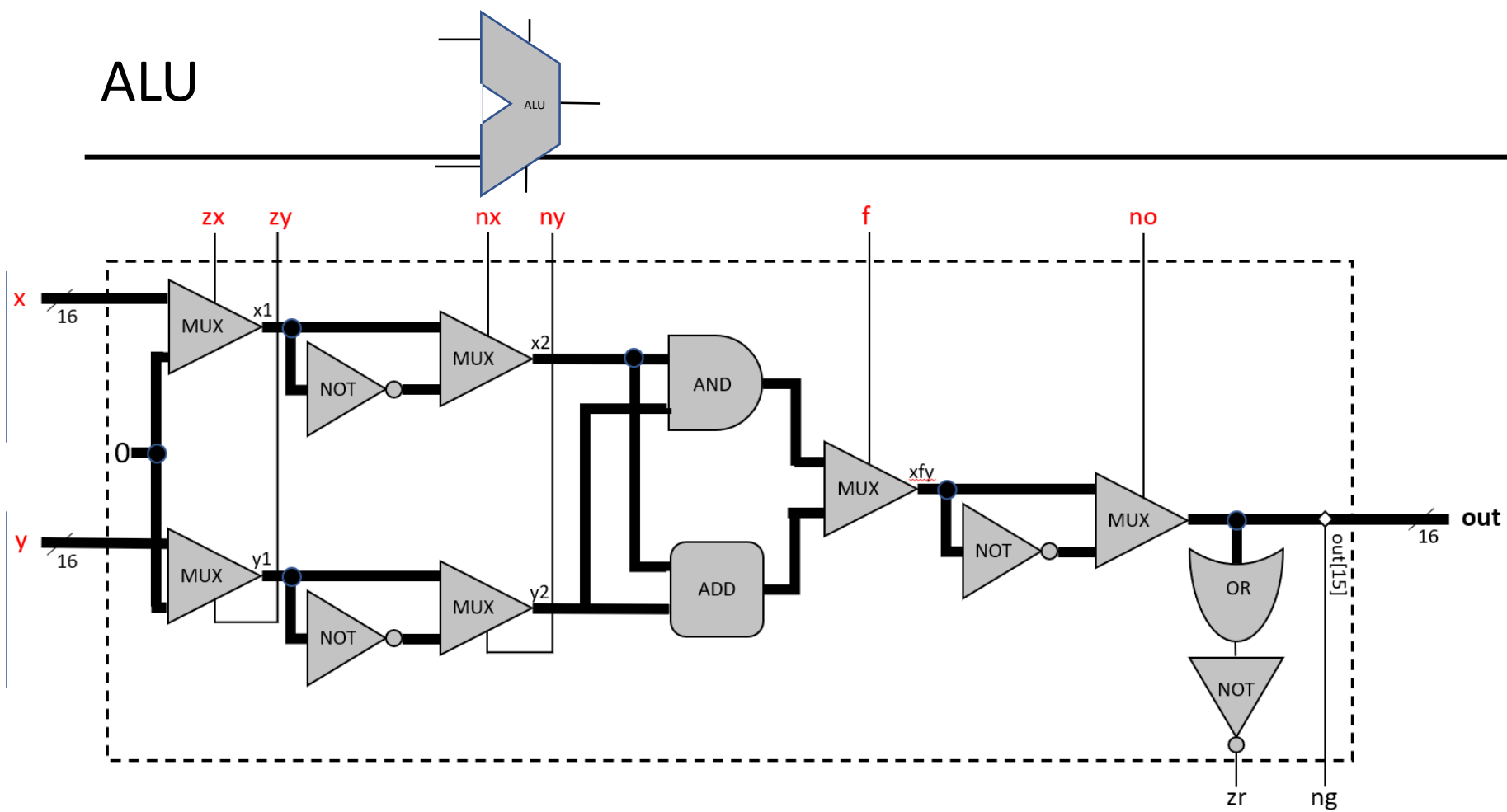

```
def ALU(x,y,zx,nx,zy,ny,f,no):  
    zero = (0,)*len(x)  
    x1 = op_mux16(zx,x,zero)  
    x2 = op_mux16(nx,x1,op_not16(x1))  
    y1 = op_mux16(zy,y,zero)  
    y2 = op_mux16(ny,y1,op_not16(y1))  
    ...  
    return out,zr,ng
```

ALU

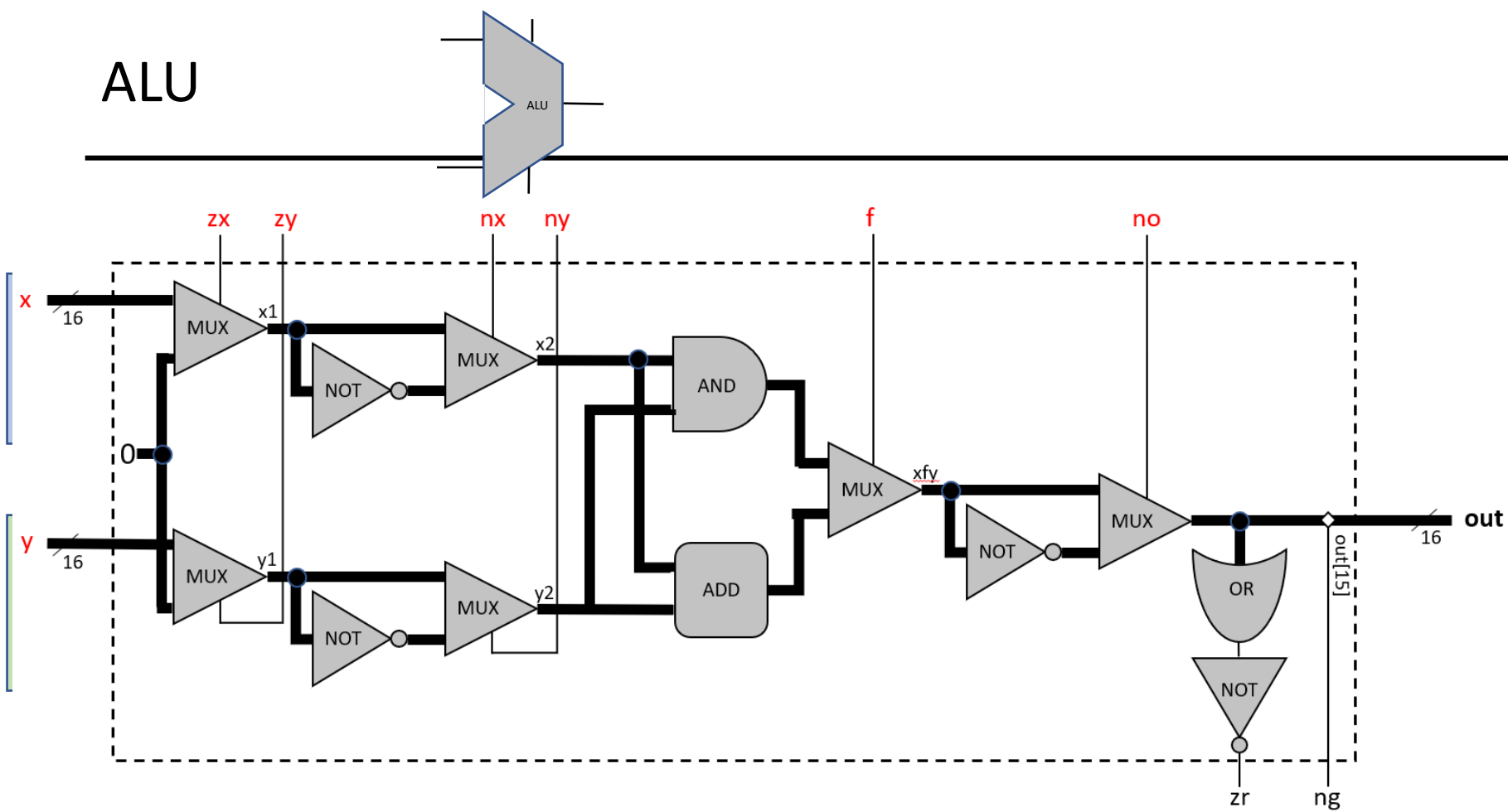

```
def ALU(x,y,zx,nx,zy,ny,f,no):
```

```
    ...
```

```
    xfy = op_mux16(f,op_and16(x2,y2),op_add16(x2,y2))
```


```
    out = op_mux16(no,xfy,op_not16(xfy))
```

```
    ng = out[15]
```


```
    zr = op_not(op_or16way(out))
```

```
    return out,zr,ng
```


Flip-Flop

 


4 transistors

 


(circuit élémentaire)

$$\text{out}(t+1) = \text{in}(t)$$

Bit

 


transistors

 

$out(t+1) = in(t)$ if $load(t)$ else $out(t)$

```
class binon:
    def __init__(self):
        self.val = 0
    def probe(self):
        return self.val
    def set(self, load, inp):
        self.val = op_mux(load, self.val, inp)
```



Registre

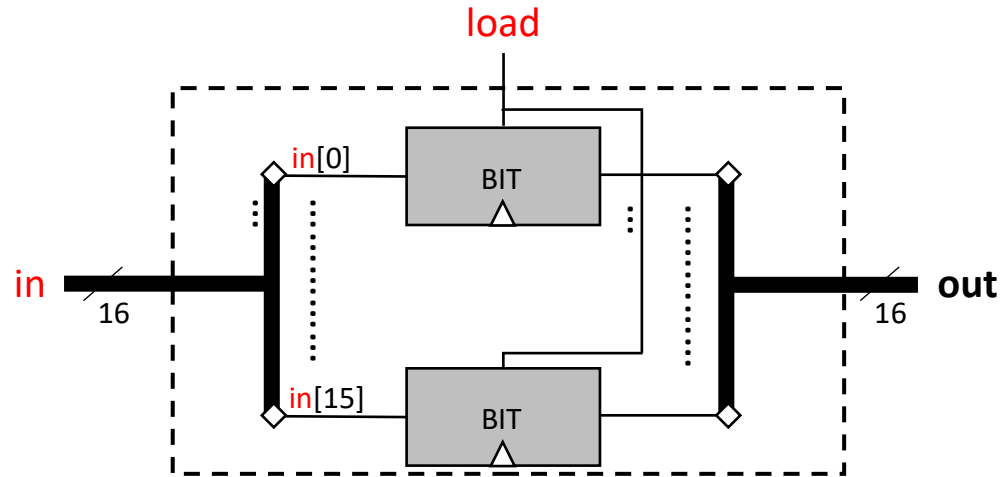

$\text{out}(t+1) = \text{in}(t)$ if $\text{load}(t)$ else $\text{out}(t)$



```
class registre:
    TAILLE=16
    def __init__(self):
        self.binons = tuple(binon() for _ in range(registre.TAILLE))
    def probe(self):
        return tuple(b.probe() for b in self.binons)
    def set(self, load, inp):
        for b,v in zip(self.binons, inp):
            b.set(load, v)
```

RAM8

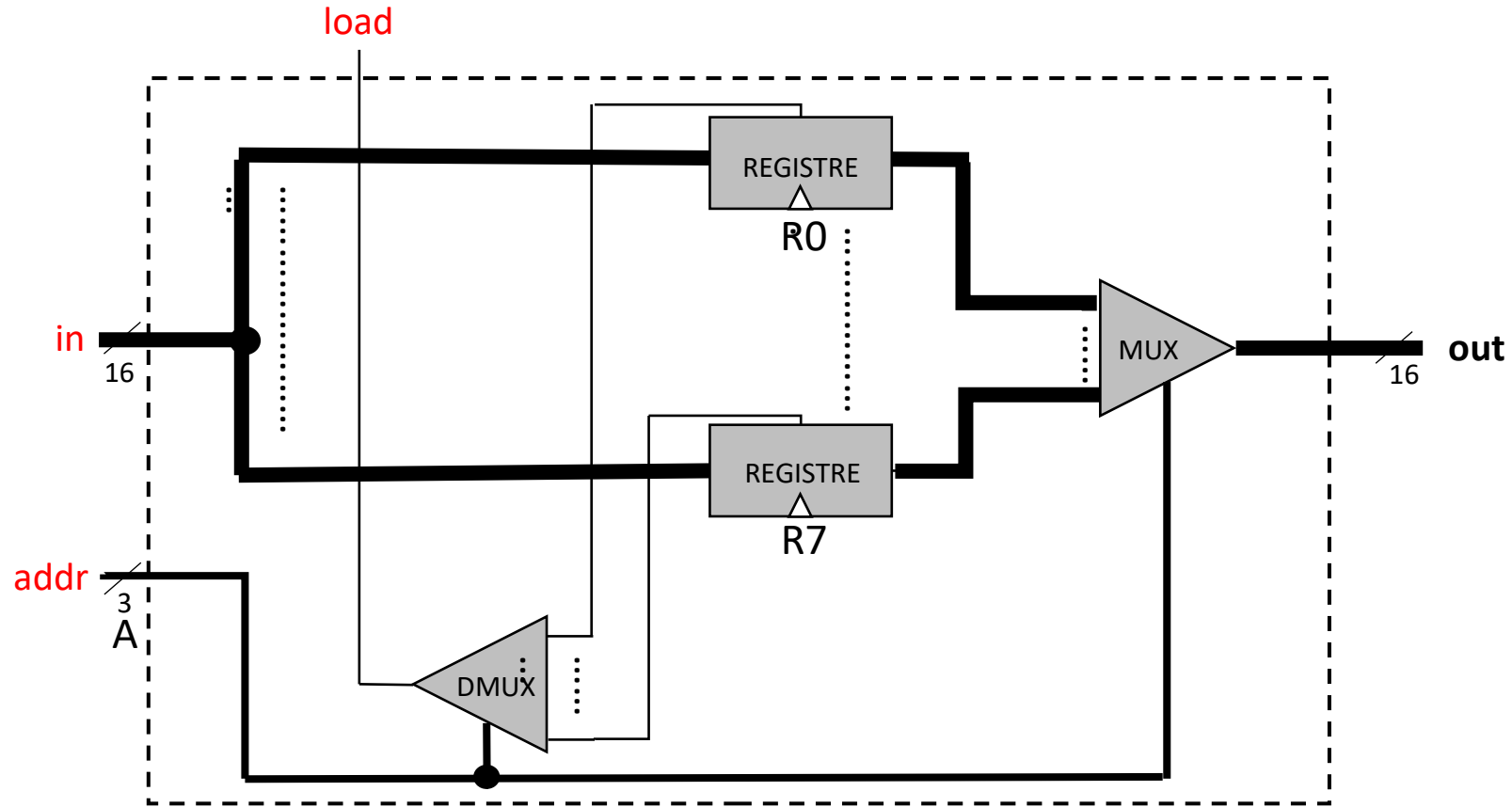 



```
class ram8:  
    A=3  
    TAILLE=2**A  
    ...
```

RAM8

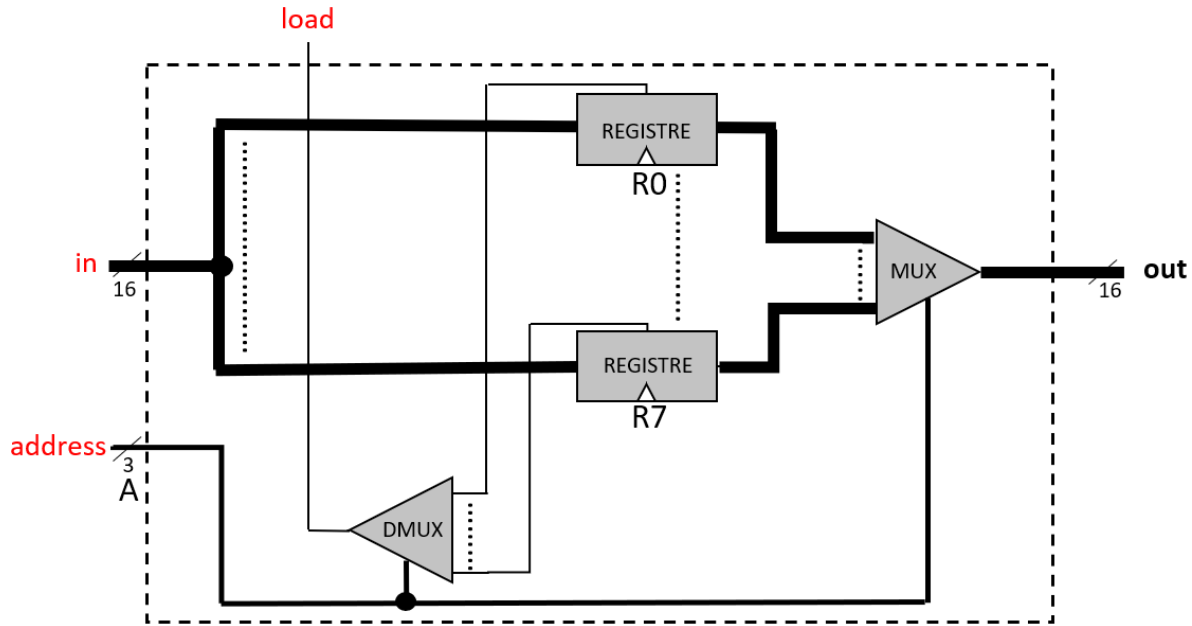 



```
class ram8:
    ...
    def __init__(self):
        self.registres = tuple(registre() for _ in range(ram8.TAILLE))
    def probe(self, addr):
        return op_mux8way16(addr, *(r.probe() for r in self.registres))
    def set(self, load, inp, addr):
        loads = op_dmux8way(addr, load)
        for l, r in zip(loads, self.registres):
            r.set(l, inp)
```

RAM64

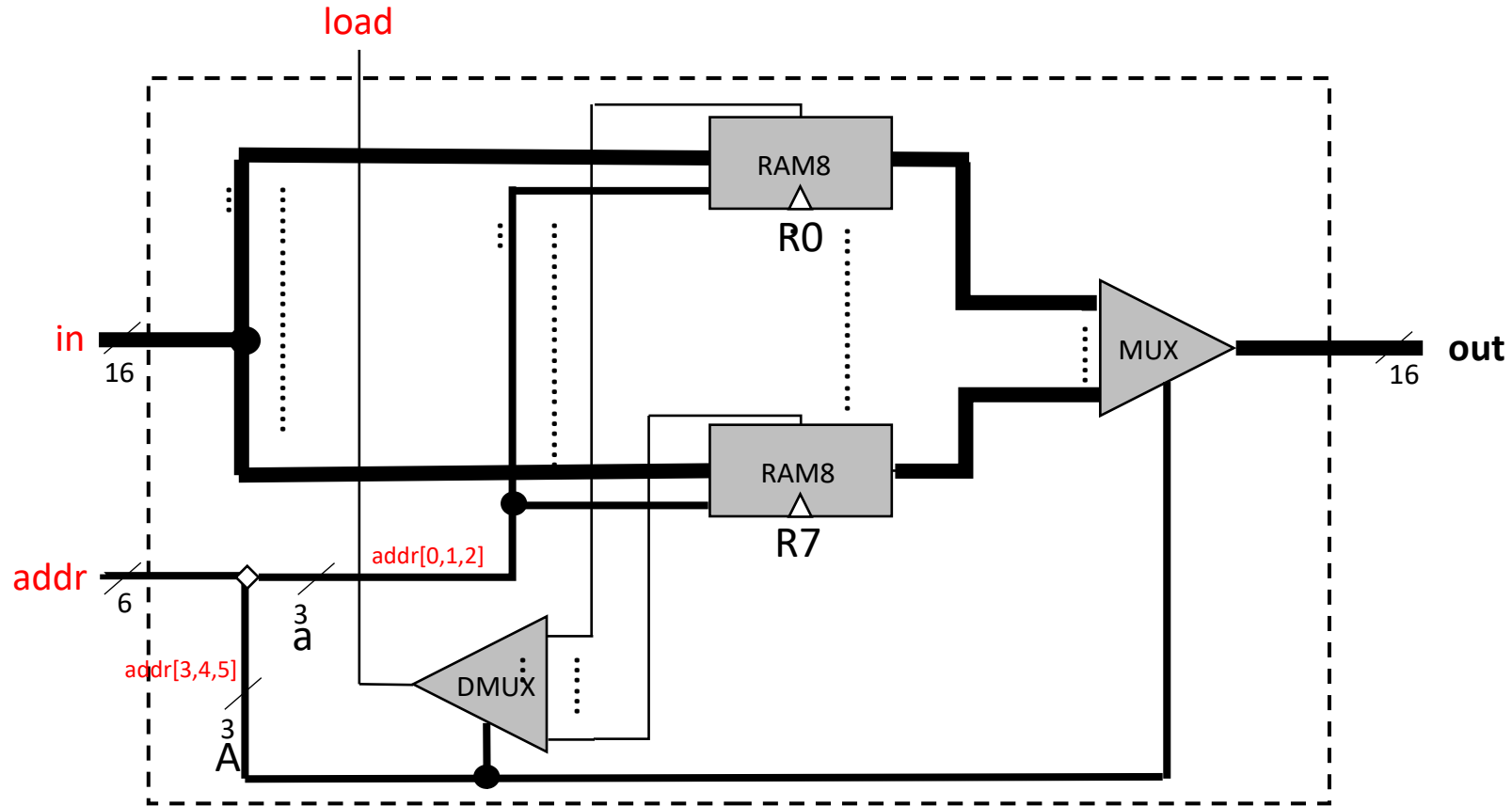 



```
class ram64:  
    A,a=3,3  
    TAILLE=2**A  
    ...
```

RAM64

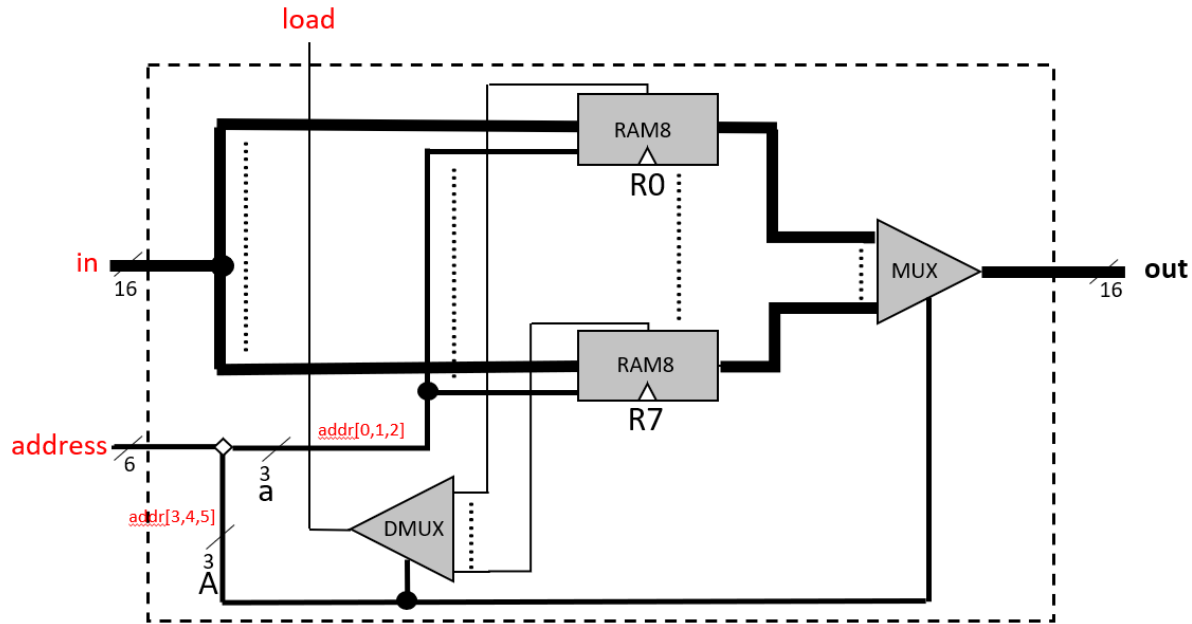 



```
class ram64:
    ...
    def __init__(self):
        self.ram8s = tuple(ram8() for _ in range(ram64.TAILLE))
    def probe(self, addr):
        return op_mux8way16(addr[-ram64.A:], *(r.probe(addr[:-ram64.A]) for r in self.ram8s))
    def set(self, load, inp, addr):
        loads = op_dmux8way(addr[-ram64.A:], load)
        for l, r in zip(loads, self.ram8s):
            r.set(l, inp, addr[:-ram64.A])
```

RAM512

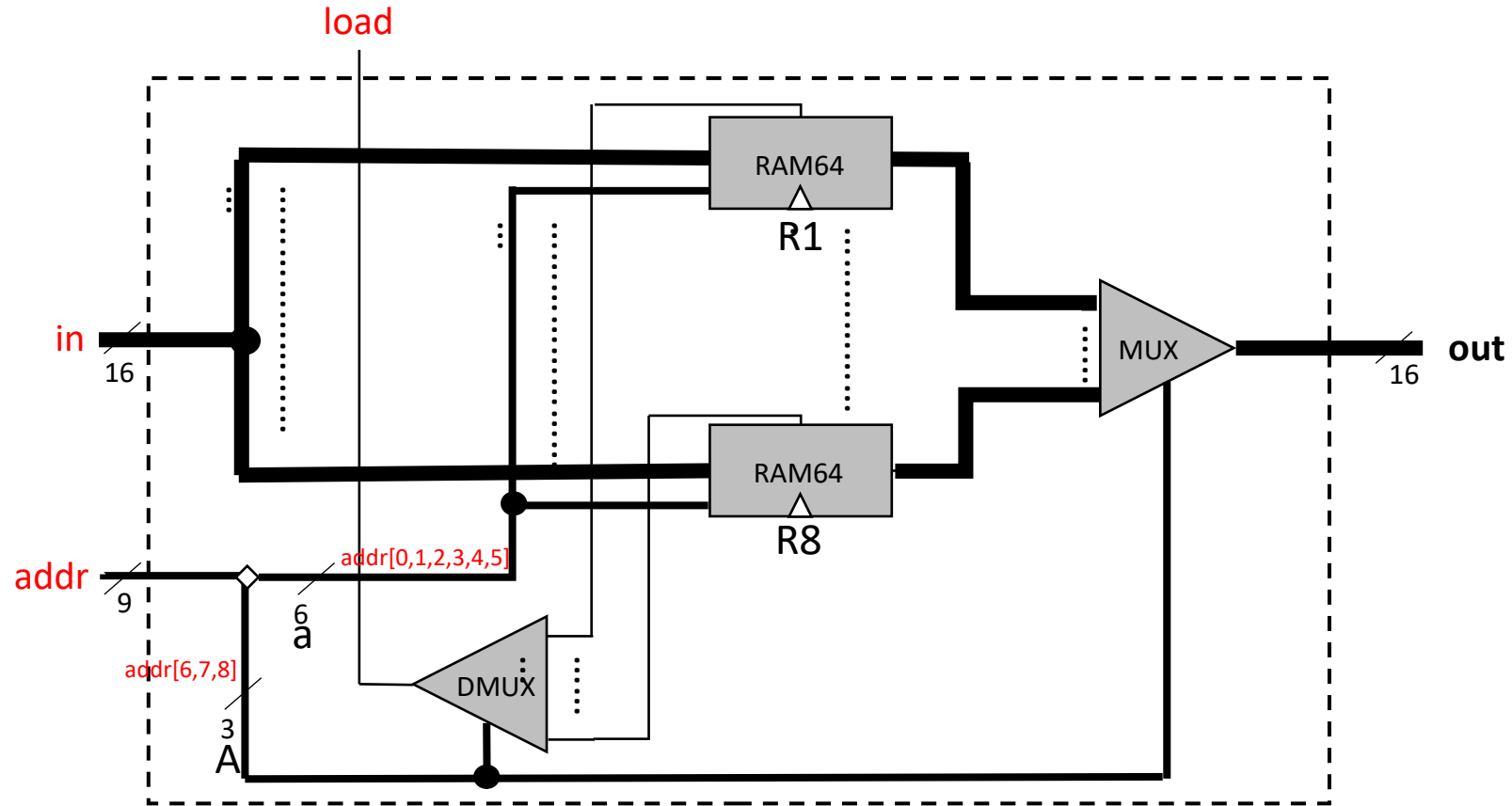 



```
class ram512:  
    A,a=3,6  
    TAILLE=2**A  
    ...
```


RAM512

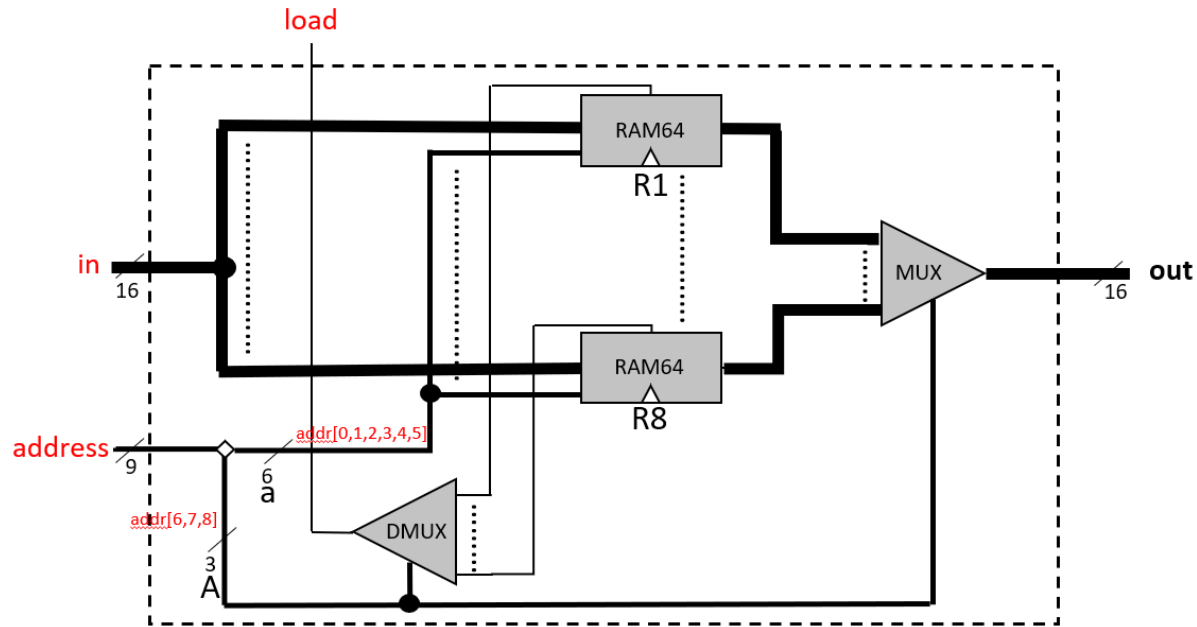 



```
class ram512:
    ...
    def __init__(self):
        self.ram64s = tuple(ram64() for _ in range(ram512.TAILLE))
    def probe(self, addr):
        return op_mux8way16(addr[-ram512.A:], *(r.probe(addr[:-ram512.A]) for r in self.ram64s))
    def set(self, load, inp, addr):
        loads = op_dmux8way(addr[-ram512.A:], load)
        for l, r in zip.loads, self.ram64s):
            r.set(l, inp, addr[:-ram512.A])
```

RAM4K

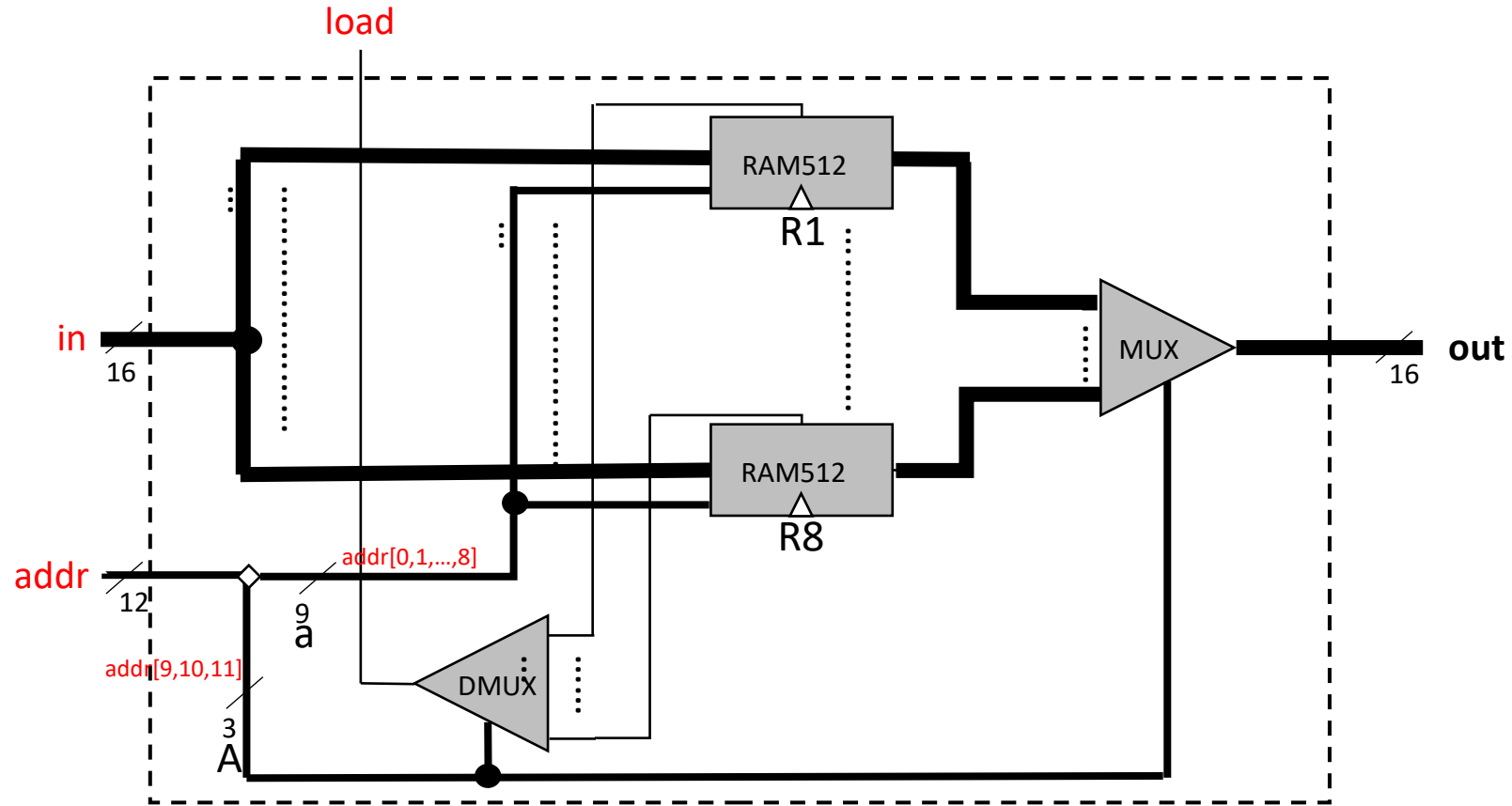 


```
class ram4k:
    A,a=3,9
    TAILLE=2**A
    ...
```

RAM4K

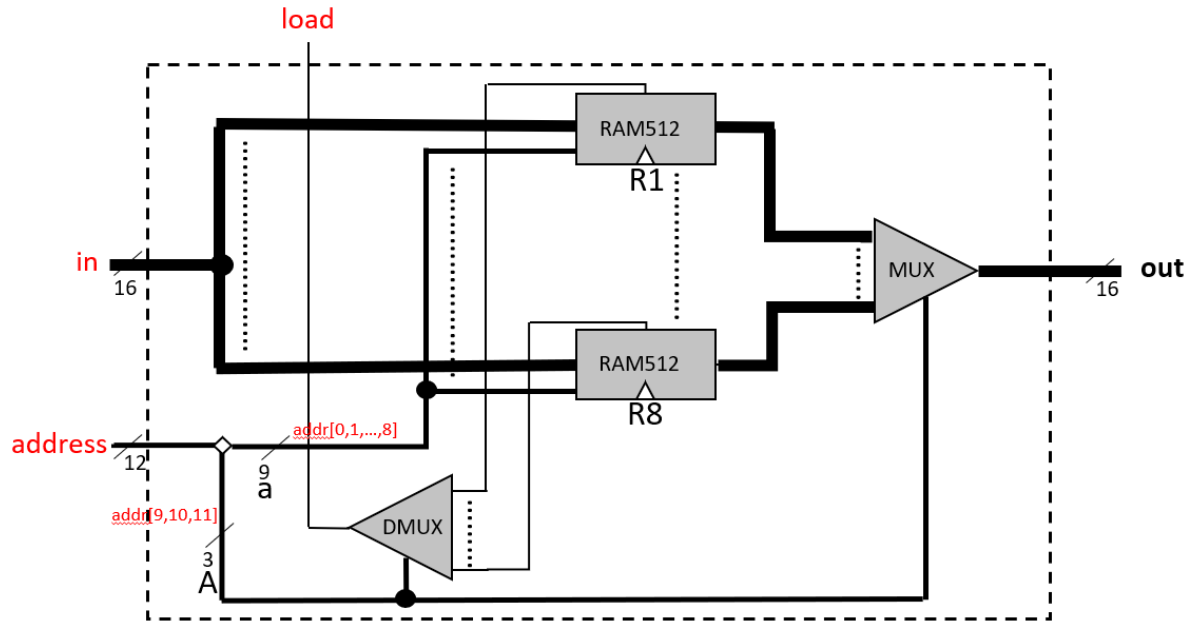 


```
class ram4k:
    ...
    def __init__(self):
        self.ram512s = tuple(ram512() for _ in range(ram4k.TAILLE))
    def probe(self, addr):
        return op_mux8way16(addr[-ram4k.A:], *(r.probe(addr[:-ram4k.A]) for r in self.ram512s))
    def set(self, load, inp, addr):
        loads = op_dmux8way(addr[-ram4k.A:], load)
        for l, r in zip.loads, self.ram512s):
            r.set(l, inp, addr[:-ram4k.A])
```

COMPTEUR

 


1452 transistors

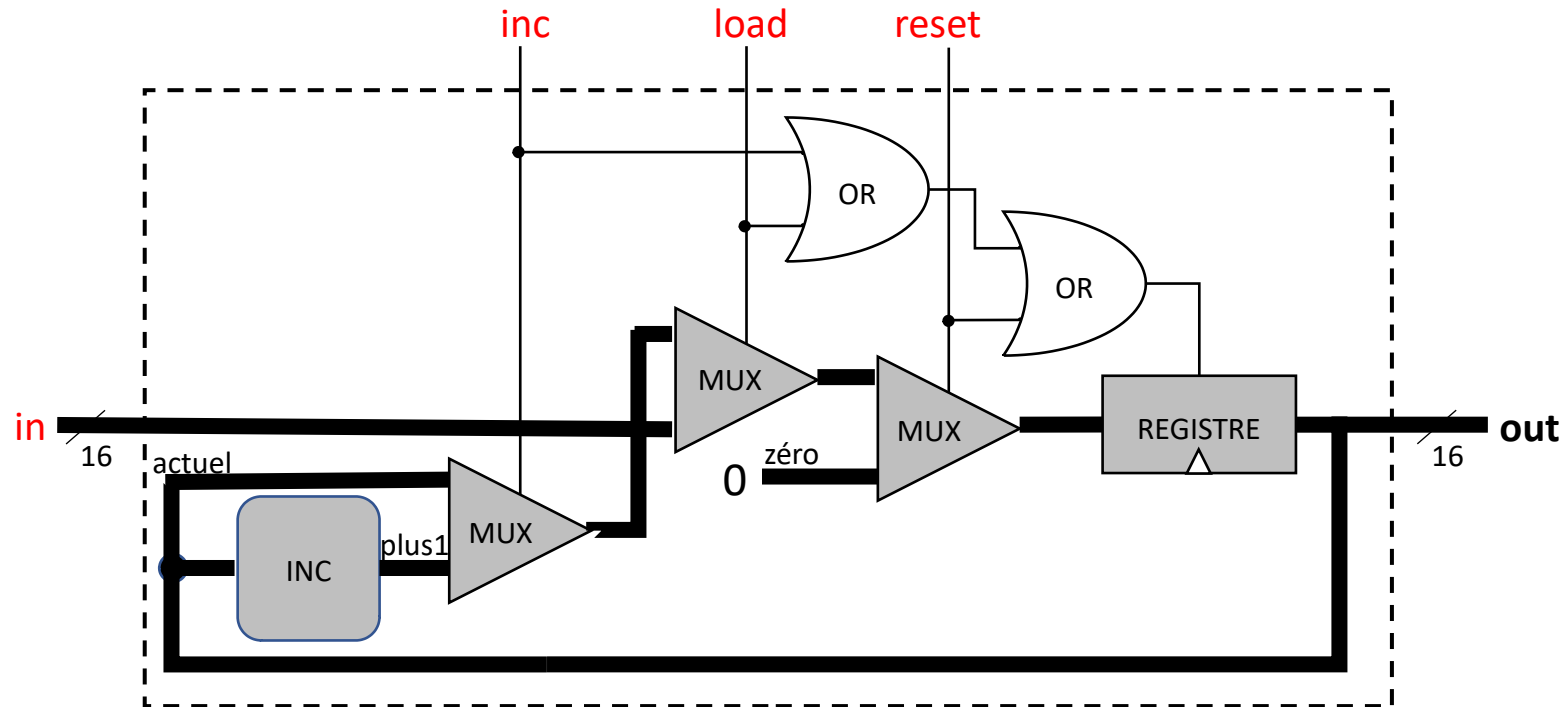


$$\text{out}(t+1) = 0 \text{ if } \text{reset}(t) \text{ else}$$
$$\text{in}(t) \text{ if } \text{load}(t) \text{ else}$$
$$\text{out}(t)+1 \text{ if } \text{inc}(t) \text{ else}$$
$$\text{out}(t)$$

```
class compteur(registre):
    def set(self, reset, load, inc, inp):
        actuel = self.probe()
        plus1 = op_inc16(actuel)
        zéro = (0,)*len(actuel)
        super().set(op_or(reset, op_or(load, inc)),
                    op_mux16(reset, op_mux16(load, op_mux16(inc, actuel, plus1), inp), zéro))
```


CPU

 

5510 transistors

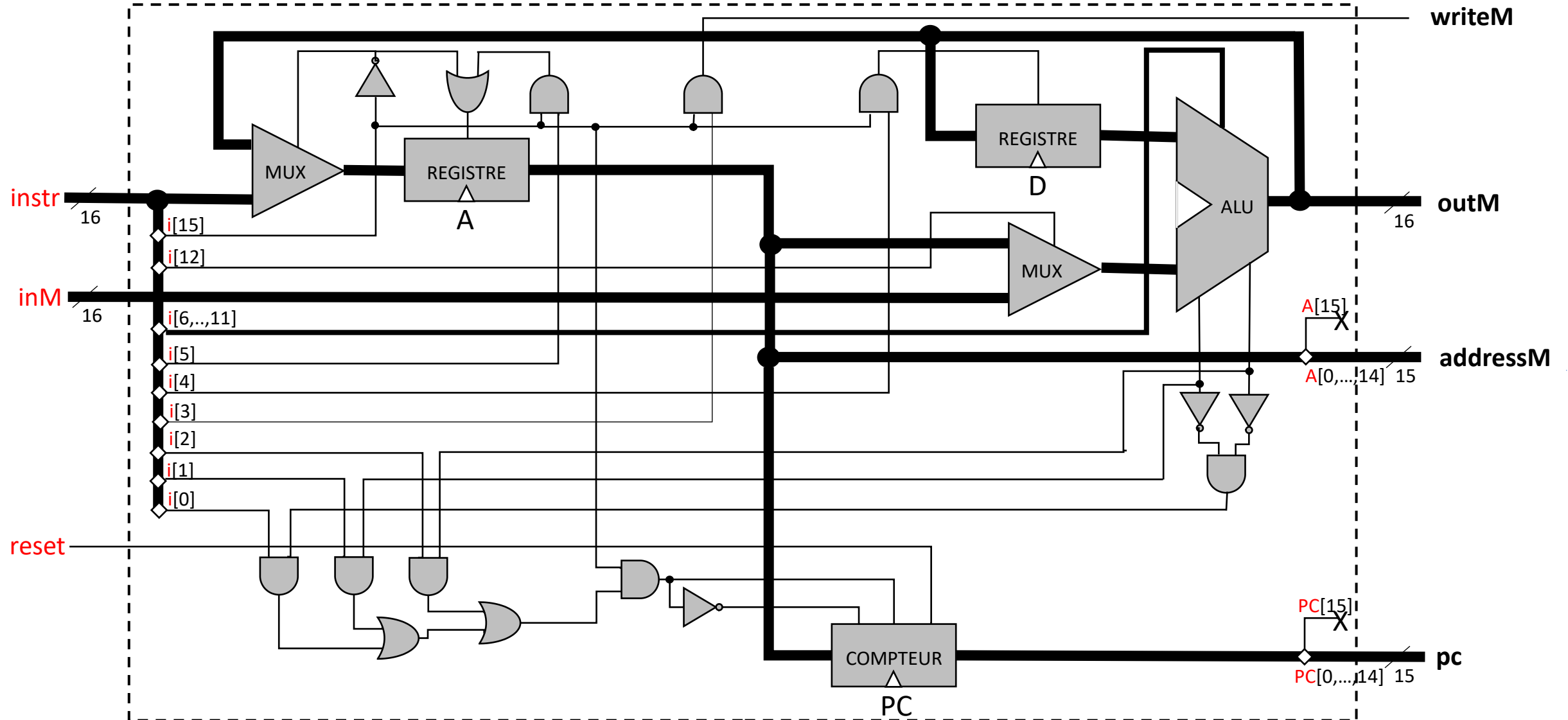

CPU


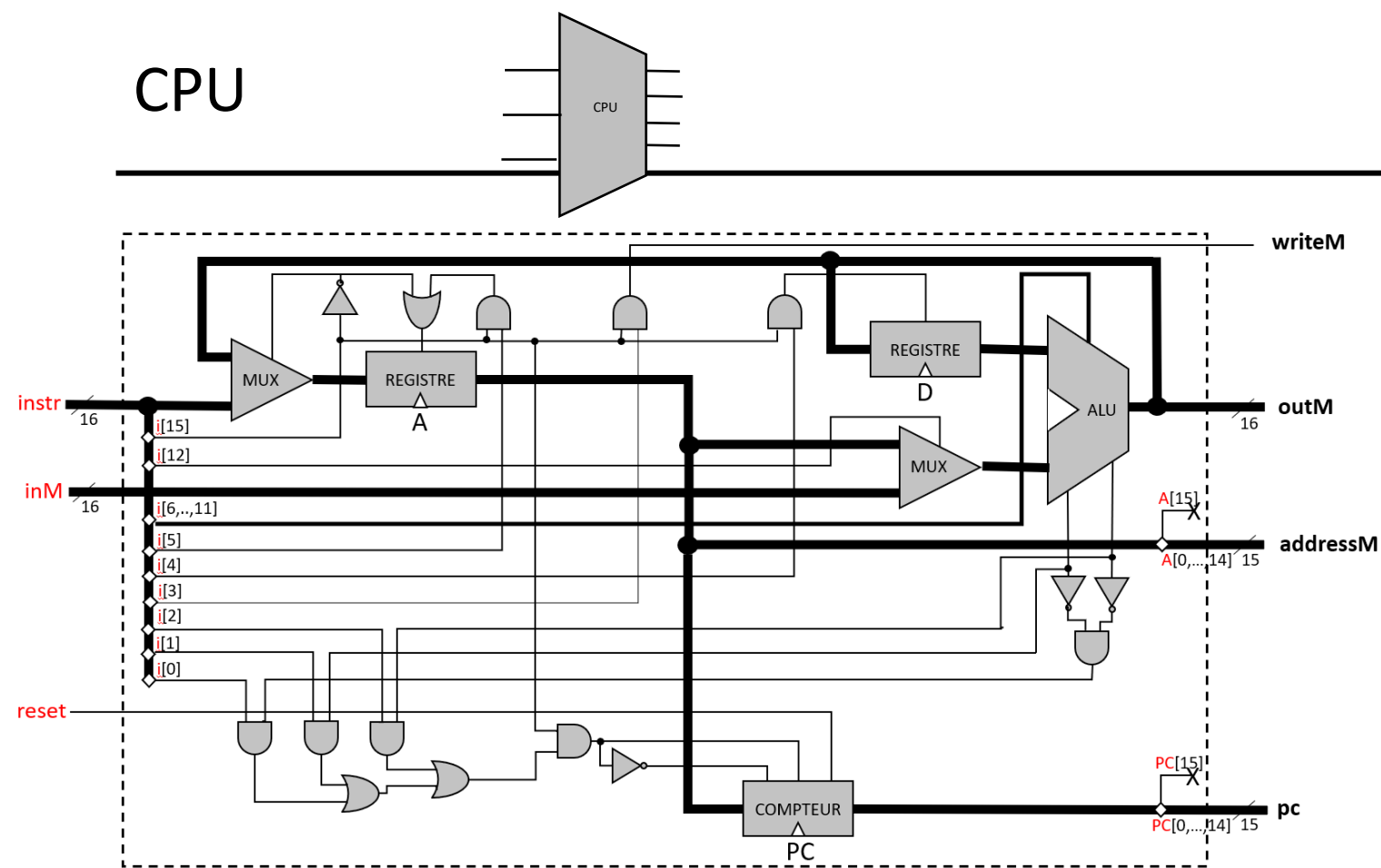


Registre A pour adresses
Registre D pour données
ALU pour calculs
Compteur PC pour instructions

Instructions encodées pour faire une
operation ALU, ranger dans A/D/M et
changer PC

```
class CPU:
    def __init__(self):
        self.A = registre()
        self.D = registre()
        self.PC = compteur()
        ...
```

CPU

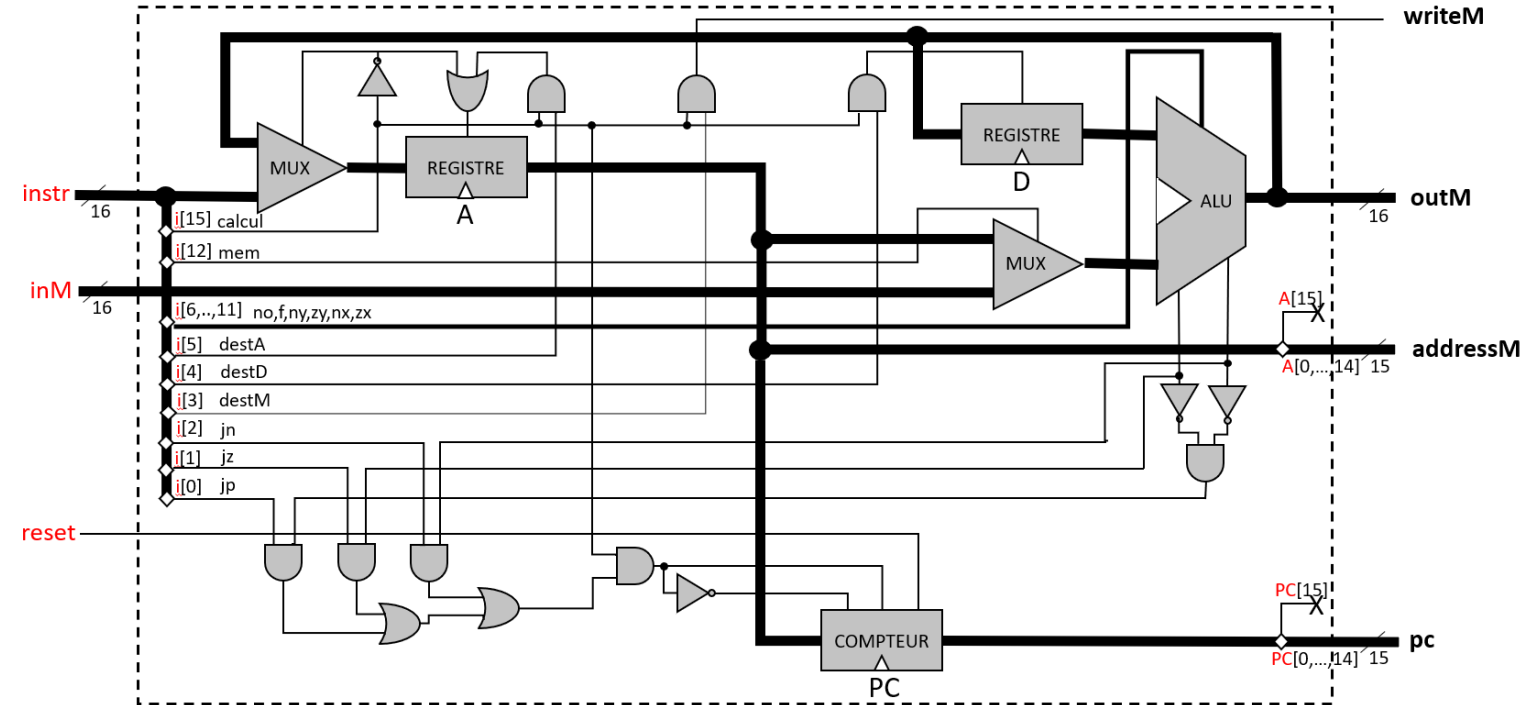 

Décodage d'instruction:

0..2: condition de saut

3..5: destination de rangement du calcul

6..11: commande d'ALU

12: choix A/M pour donnée Y de l'ALU

15: selection instruction A/C

```
class CPU:
```



```
...
```

```
def exec(self,instr,inM,reset):
```

```
    jp,jz,jn,destM,destD,destA,no,f,ny,zy,nx,zx,mem,_,_,calcul = instr
```

```
...
```

CPU

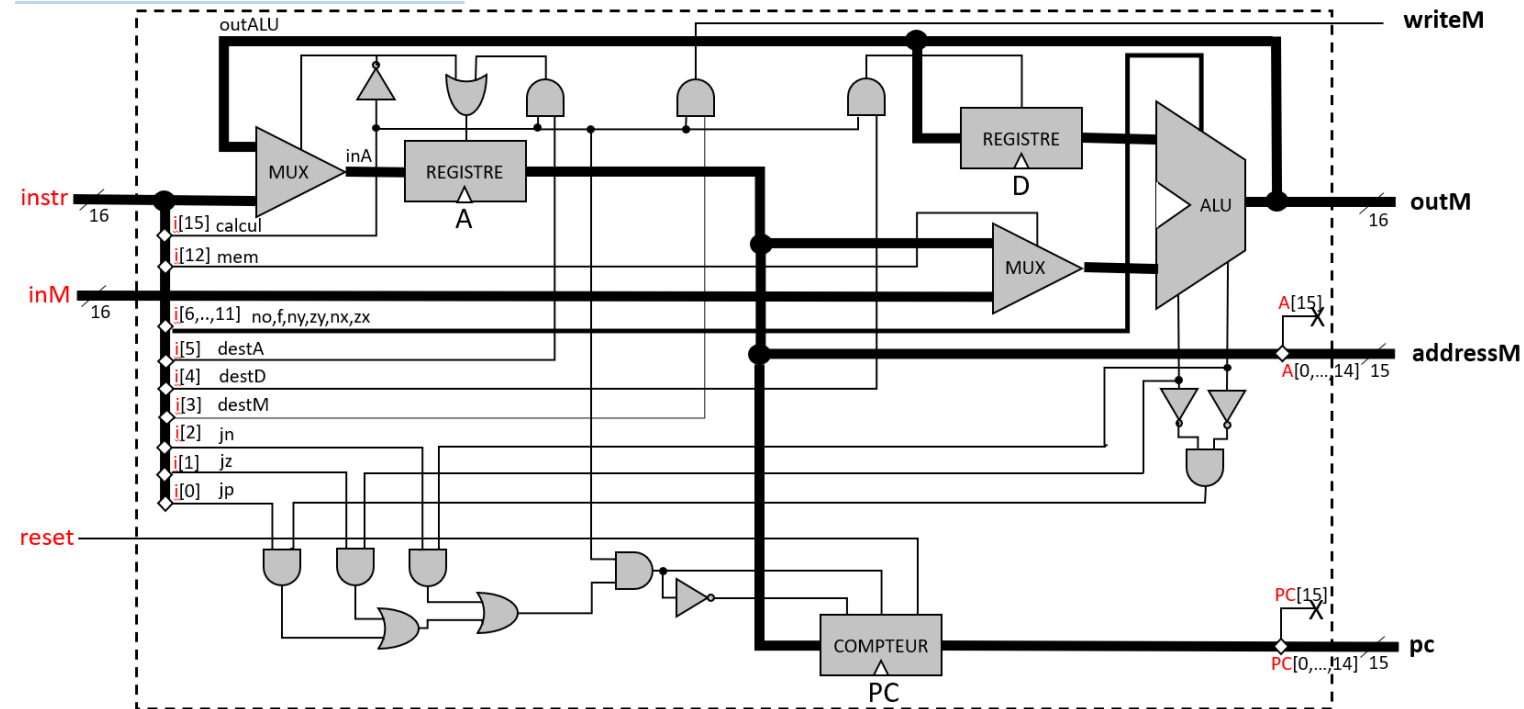 

Instruction A:
range instr dans A

```
class CPU:
```

```
...
```

```
    inconnu = (0,)*len(inM) # inconnu mais sans importance
```


```
    outALU = inconnu
```

```
    inA = op_mux16(op_not(calcul),outALU,instr)
```

```
    self.A.set(op_not(calcul),inA)
```

```
...
```


CPU

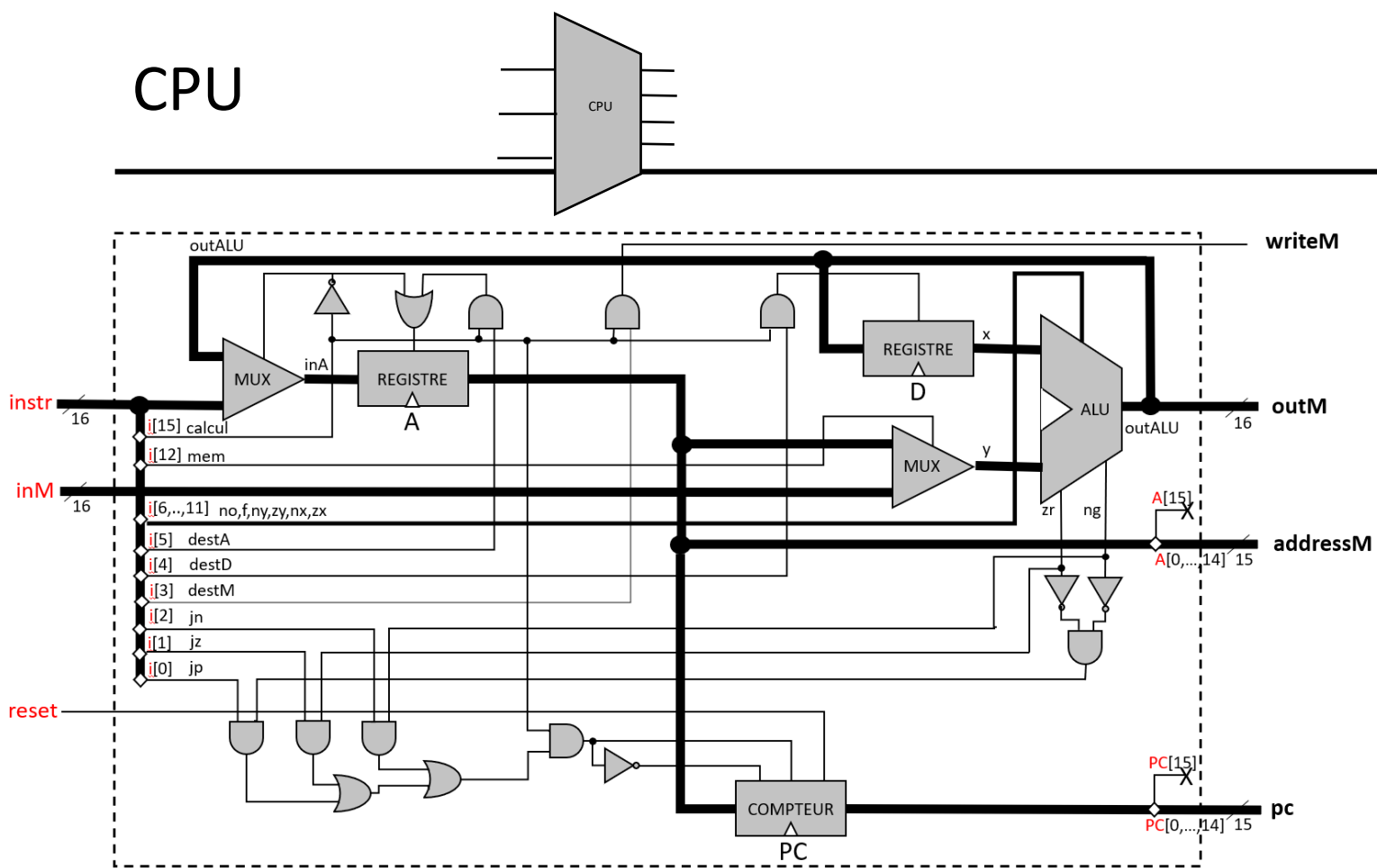

Instruction C:

ALU calcule avec

- D
- inM si mem sinon A

```
class CPU:
```

```
...
```


```
    x = self.D.probe()
```

```
    y = op_mux16(mem,self.A.probe(),inM)
```

```
    outALU,zr,ng = ALU(x,y,zx,nx,zy,ny,f,no)
```

```
...
```

CPU

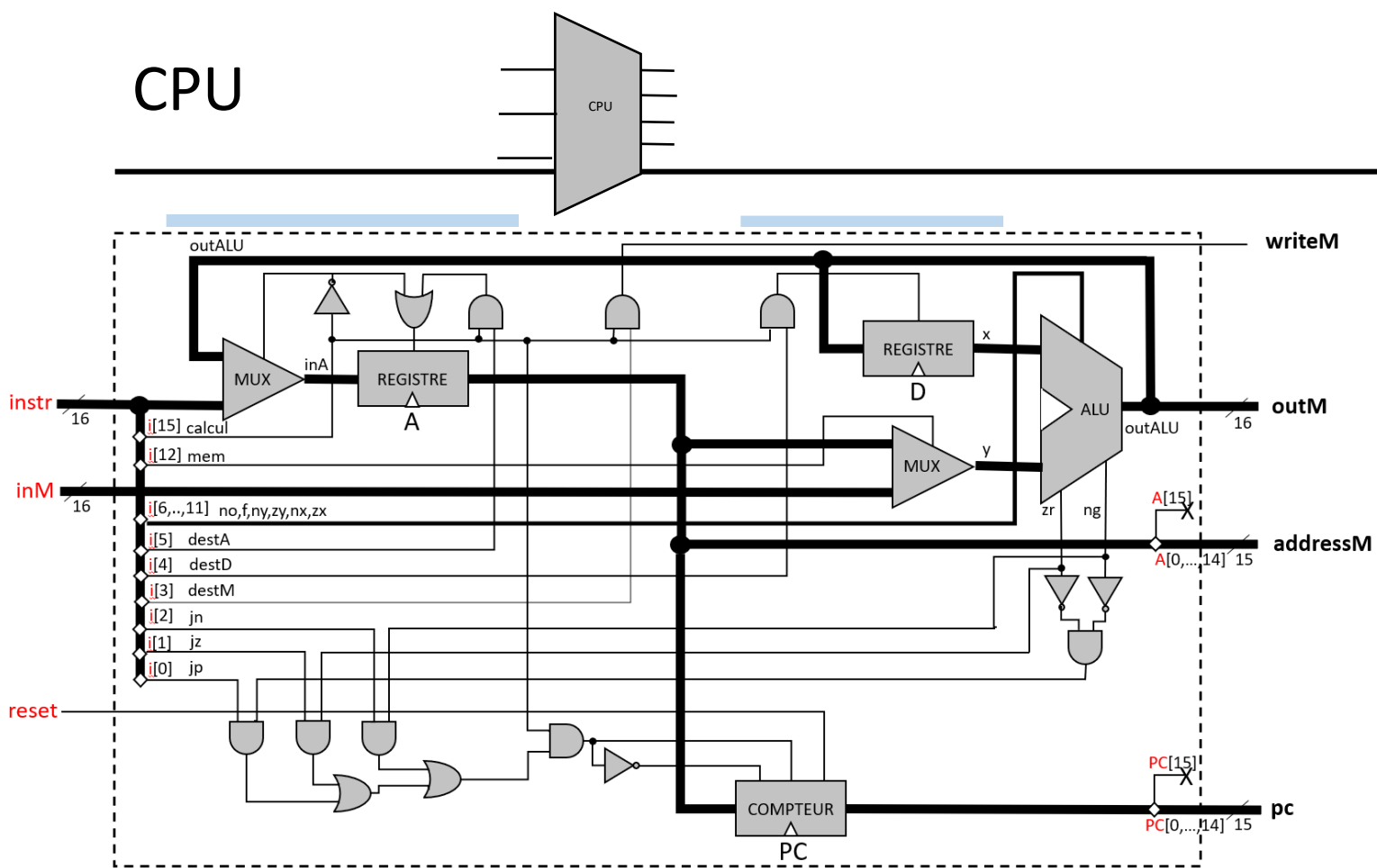

Instruction C:
 résultat va dans

- D si destD
- A si destA


```
class CPU:
```

```
...
```

```
    inA = op_mux16(op_not(calcul),outALU,instr)
    self.A.set(op_and(calcul,destA),inA)
    self.D.set(op_and(calcul,destD),outALU)
```

```
...
```

CPU

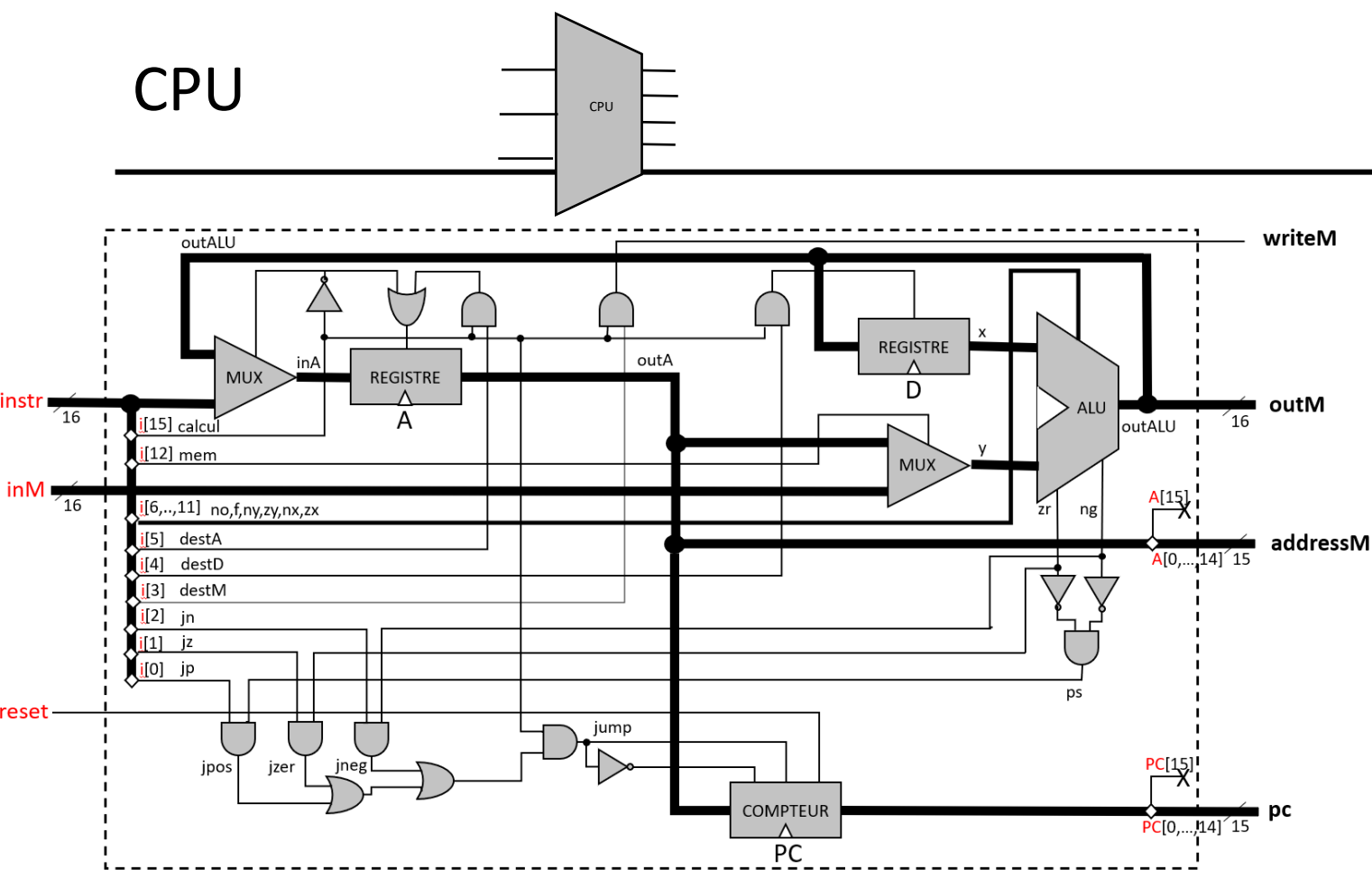

Instruction C:
saut si résultat satisfait

- zr et jz
- ng et jn
- ps et jp

inc sinon


reset est prioritaire

```
class CPU:
```

```
...
```


```
    outA = self.A.probe()
    ps = op_and(op_not(ng),op_not(zr))
    jpos,jzer,jneg = op_and(jp,ps),op_and(jz,zr),op_and(jn,ng)
    jump = op_and(calcul,op_or(jzer,op_or(jpos,jneg)))
    self.PC.set(reset,jump,op_not(jump),outA)
```

```
...
```

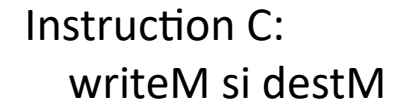

```
class CPU:
```
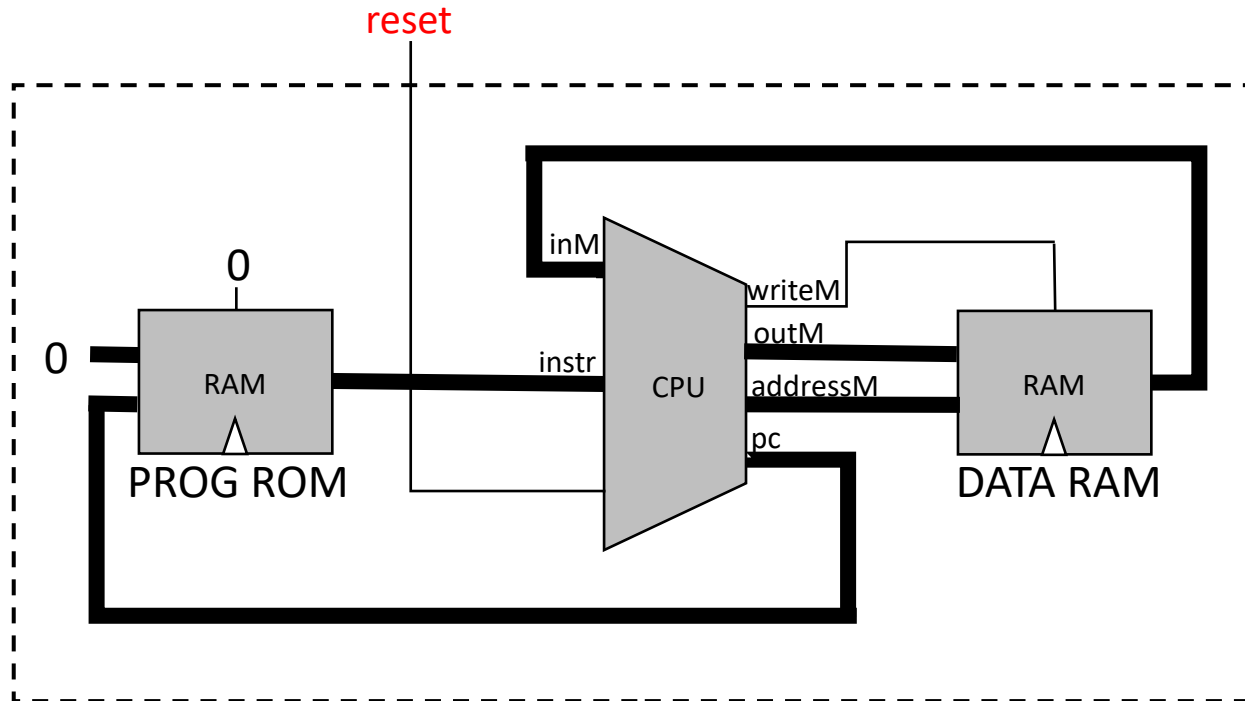
```
outM = outALU
writeM = op_and(calcul,destM)
addressM = outA[:-1]
pc = self.PC.probe()[:-1]
return writeM,outM,addressM,pc
```




PROG ROM pour programme
DATA RAM pour données
CPU pour traitement

Boucle infinie:


- Entrées en CPU
- Traitement
- Sorties de CPU
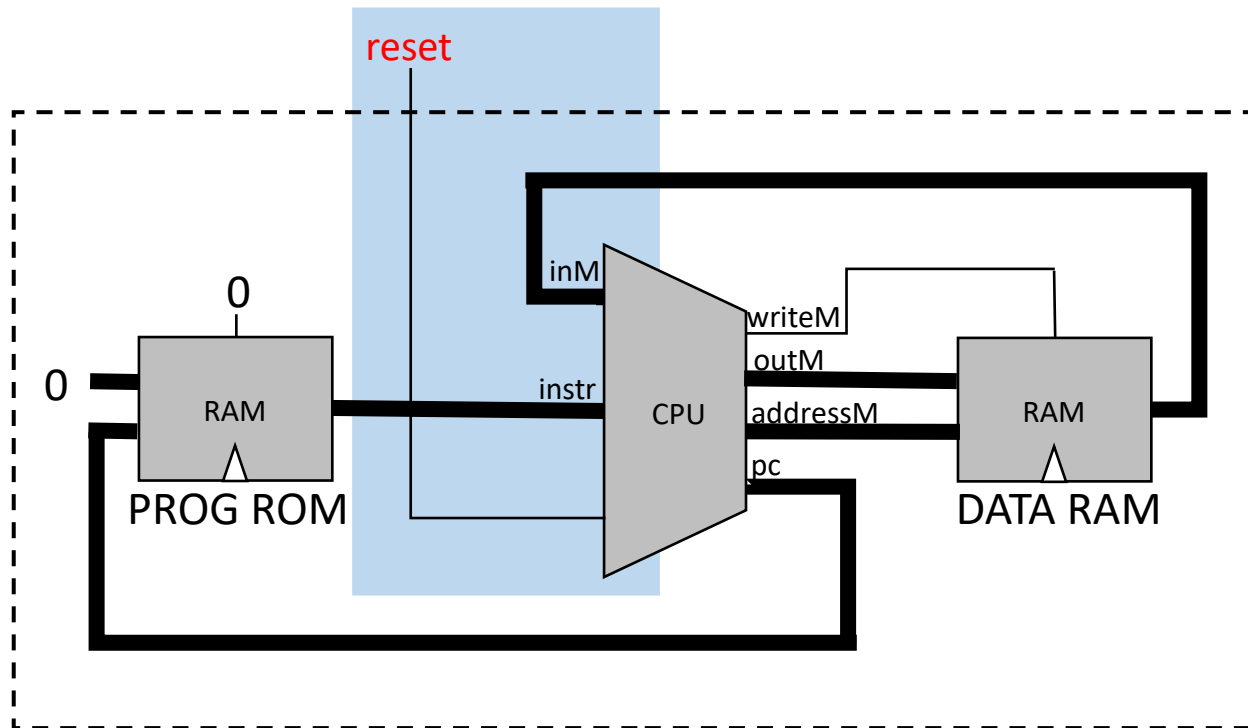
```
class ordinateur():
    def __init__(self):
        self.CPU = CPU()
        self.RAM = ram()
        self.ROM = ram()
    def __str__(self):
        return "CPU:" + str(self.CPU) + "\nROM:" + self.ROM.dump() + "\nRAM:" + self.RAM.dump()
    ...
```



Reset pour faire repartir le CPU de l'instruction à l'adresse 0
 
```
class ordinateur():  
    ...  
    def reset(self):  
        inconnu = (0,)*16 # inconnu mais sans importance  
        inM, instr, reset = inconnu, inconnu, 1  
    ...
```



Boucle infinie:


- Traitement
- Écriture en mémoire des sorties de CPU
- Lecture de mémoire pour entrées en CPU

```
class ordinateur():  
    ...  
    while True:  
        writeM, outM, addressM, pc = self.CPU.exec(instr,inM,reset)  
        self.RAM.set(writeM,outM,addressM)  
        inM, instr, reset = self.RAM.probe(addressM), self.ROM.probe(pc), 0
```

CHIPSET

CHIPSET

798 transistors

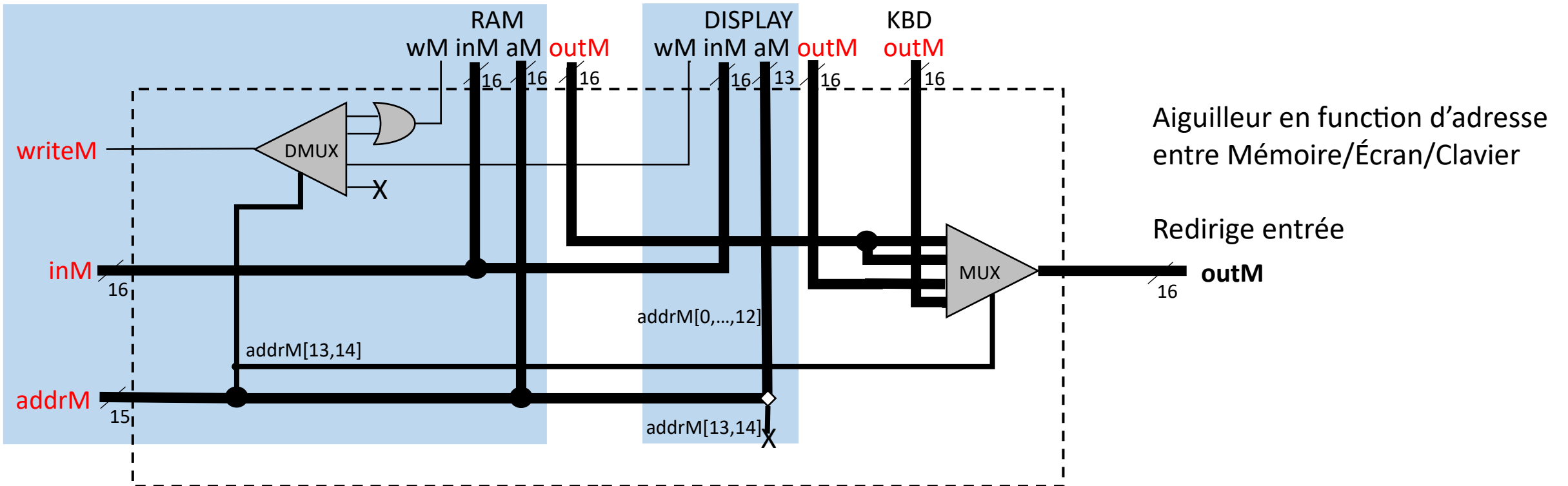


```
def chipsetIN(writeM,inM,addrM):  
    sel = addrM[-2:]  
    RAMwriteM0, RAMwriteM1, DISPwriteM, _ = op_dmux4way(sel,writeM)  
    RAMwriteM = op_or(RAMwriteM0,RAMwriteM1)  
    return RAMwriteM, inM, addrM, DISPwriteM, inM, addrM[:-2]
```


CHIPSET



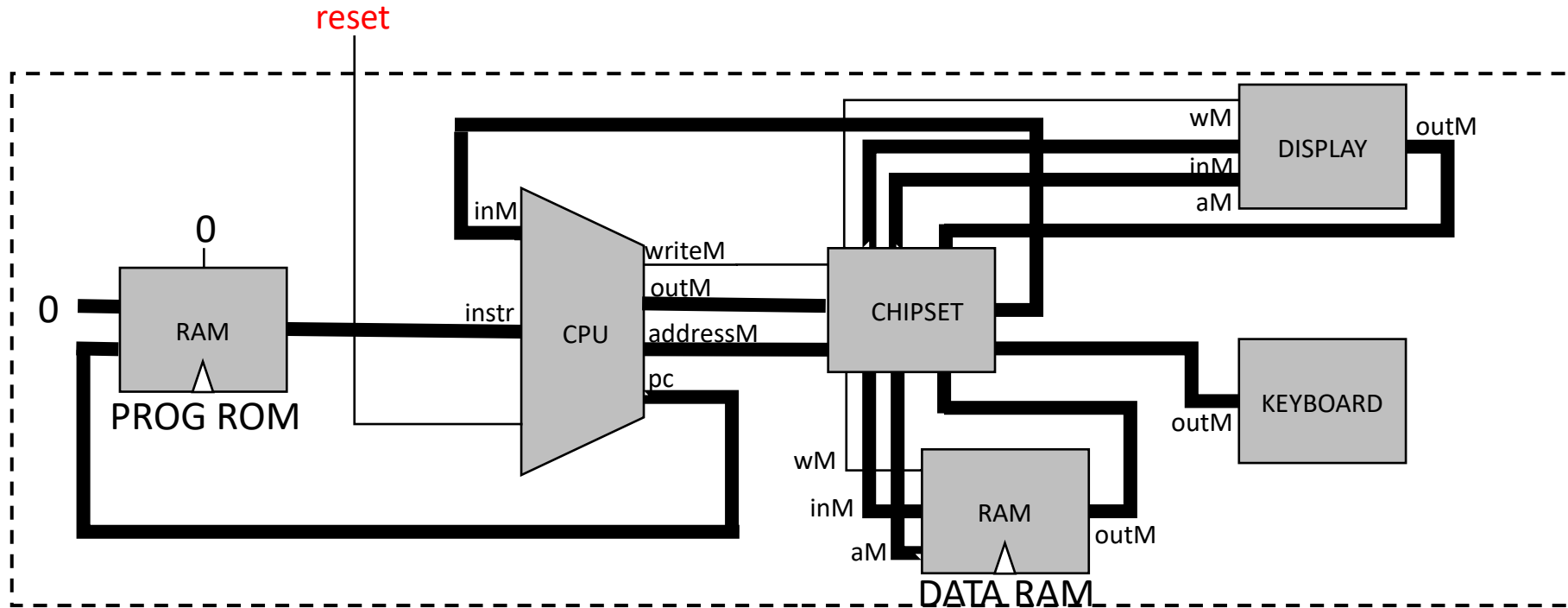
```
def chipsetOUT(addrM, RAMoutM, DISPoutM, KBDoutM):
    sel = addrM[-2:]
    return op_mux4way16(sel, RAMoutM, RAMoutM, DISPoutM, KBDoutM)
```



```
class ordinateurIO(ordinateur):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.IO = IO() # DISPLAY et KEYBOARD
    ...
```

ORDI IO


ORDI

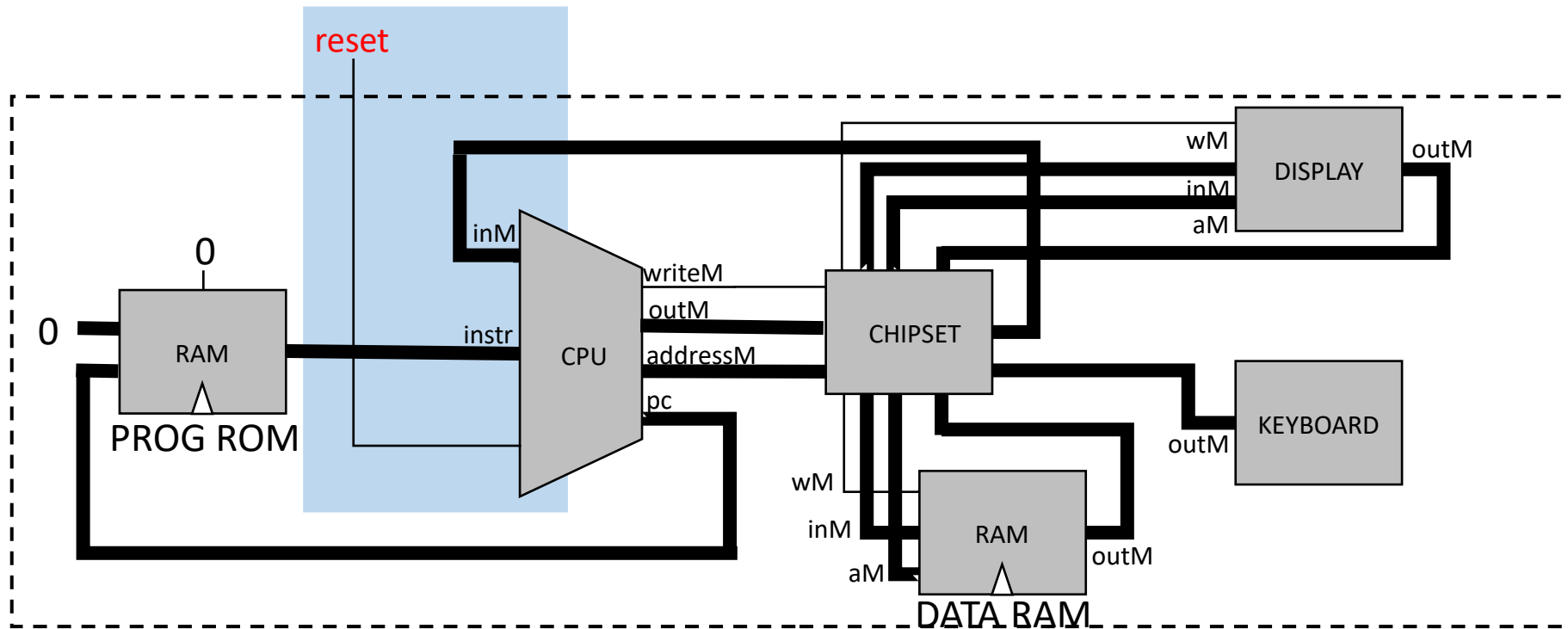

```
class ordinateurIO(ordinateur):  
    ...  
    def reset(self):  
        inconnu = (0,)*16 # inconnu mais sans importance  
        inM, instr, reset = inconnu, inconnu, 1  
    ...
```

ORDI IO

ORDI

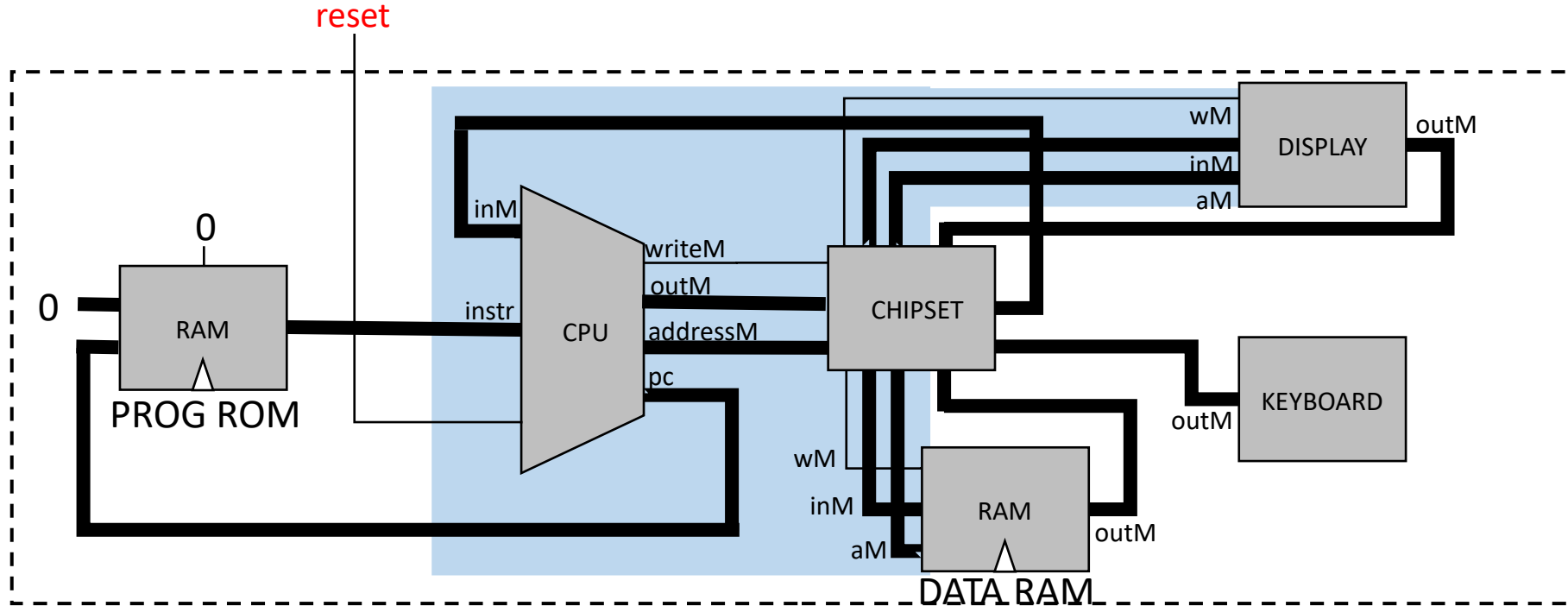

```
class ordinateurIO(ordinateur):
```

```
...
```

```
    while True:
```

```
        writeM, outM, addressM, pc = self.CPU.exec(instr,inM,reset)
```

```
        RAMwM, RAMinM, RAMaM, DISPwM, DISPinM, DISPaM = chipsetIN(writeM,outM,address)
```

```
        self.RAM.set(RAMwM,RAMinM,RAMaM)
```

```
        self.IO.set(DISPwM,DISPinM,DISPaM)
```

```
...
```

ORDI



...

```
inM = chipsetOUT(addressM, self.RAM.probe(RAMaM), self.IO.probe(DISPaM), self.IO.key())
instr = self.ROM.probe(pc)
reset = 0
```

